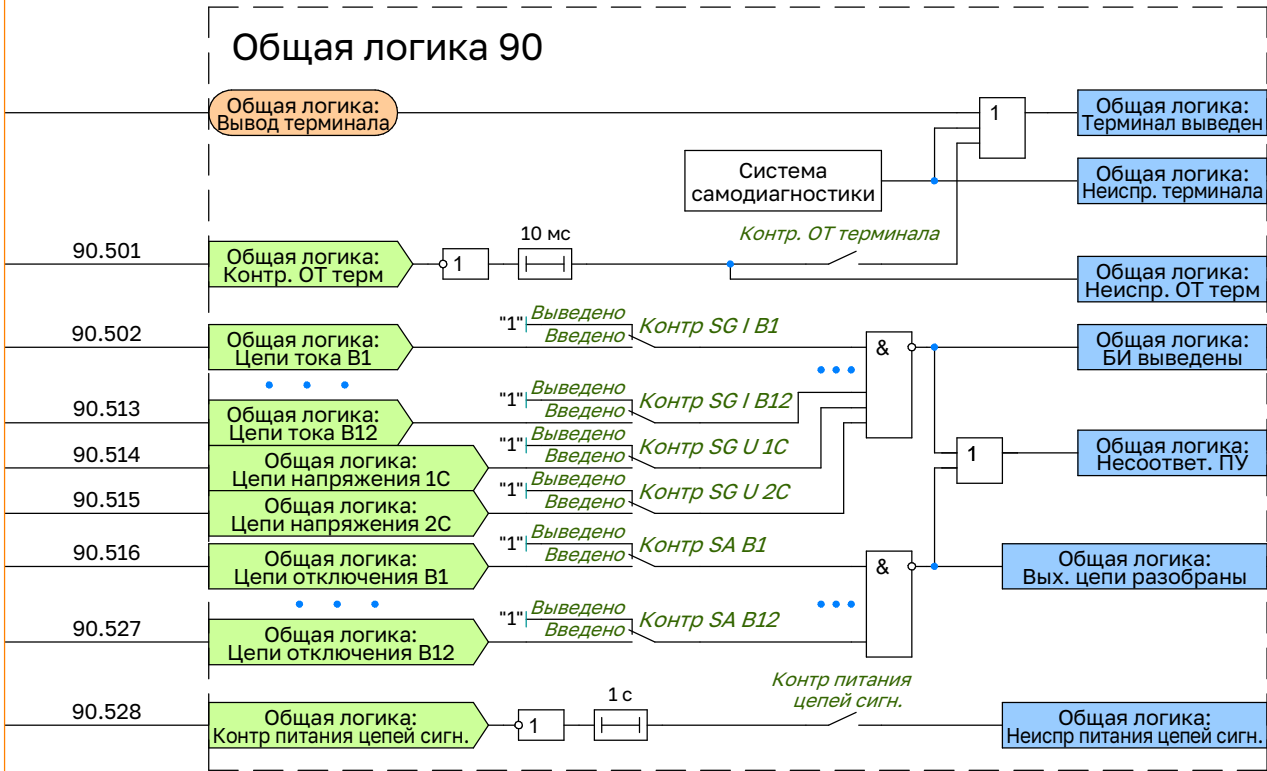


ЦОС	
XA1:1	IB1*
XA1:2	IB1
XA1:3	IB2*
XA1:4	IB2
XA1:5	IB3*
XA1:6	IB3
XA1:7	IB4*
XA1:8	IB4
XA1:9	IB5*
XA1:10	IB5
XA1:11	IB6*
XA1:12	IB6
XA1:13	IB7*
XA1:14	IB7
XA1:15	IB8*
XA1:16	IB8
XA1:17	IB9*
XA1:18	IB9
XA1:19	IB10*
XA1:20	IB10
XA1:21	IB11*
XA1:22	IB11
XA1:23	IB12*
XA1:24	IB12
XA1:25	Uab 1C*
XA1:26	Uab 1C
XA1:27	Ubc 1C*
XA1:28	Ubc 1C
XA1:29	Uab 2C*
XA1:30	Uab 2C
XA1:31	Ubc 2C*
XA1:32	Ubc 2C


I B1
. . .
I B12
I2r/I1r B1
. . .
I2r/I1r B12
Id ИО1
It ИО1
Id2r/Id1r ИО1
I1 ИО1
I2 ИО1
Id ИО2
It ИО2
Id2r/Id1r ИО2
I1 ИО2
I2 ИО2
Id ПО
It ПО
Id2r/Id1r ПО
I1 ПО
I2 ПО
Uab 1C
Ubc 1C
Uca 1C
U2 1C
Uab 2C
Ubc 2C
Uca 2C
U2 2C

Входы ФСУ	
Общая логика: Контр. ОТ терм	90.501
Общая логика: Цепи тока В1	90.502
. . .	
Общая логика: Цепи тока В12	90.513
Общая логика: Цепи напряжения 1С	90.514
Общая логика: Цепи напряжения 2С	90.515
Общая логика: Цепи отключения В1	90.516
. . .	
Общая логика: Цепи отключения В12	90.527
Общая логика: Контр питания цепей сигн.	90.528
Блок. ДЗШ от КЦТ	0631.501
ДЗШ: Возврат КЦТ	0631.502
ЛУТ/ ОФ В1: В к 1С	1781.5051.501
ЛУТ/ ОФ В1: В к 2С	1781.5051.502
ЛУТ/ ОФ В1: Ремонт В	1781.5051.503
. . .	
ЛУТ/ ОФ В12: В к 1С	17812.5051.501
ЛУТ/ ОФ В12: В к 2С	17812.5051.502
ЛУТ/ ОФ В12: Ремонт В	17812.5051.503
ЛУТ/ ОКТ: Нарушение фикс.	1781.5181.501
ЛОЧ/ ООЧ: Нормальный режим очув.	1871.5111.501
ЛОЧ/ ООЧ: Оперативный ввод очув.	1871.5111.502
ЛОП: Опробование	1371.501
ЛОП: РКВ В1	1371.502
. . .	
ЛОП: РКВ В12	1371.513
УРОВ СШ/ УРОВ: Центр. УРОВ 1С	1931.5261.501
УРОВ СШ/ УРОВ: Центр. УРОВ 2С	1931.5261.502
Пуск УРОВ В1	501
Пуск УРОВ В1 НН	502
Ср. УРОВ В1	503
УРОВ В1/ УРОВ: Готовность ЦО	3331.6511.502
УРОВ В1/ УРОВ: В отключен	3331.6511.504
. . .	
Пуск УРОВ В12	534
Пуск УРОВ В12 НН	535
Ср. УРОВ В12	536
УРОВ В12/ УРОВ: Готовность ЦО	33312.6511.502
УРОВ В12/ УРОВ: В отключен	33312.6511.504
ЛО СШ/ ЛО: Ср. ЗНР	4261.7801.501
ЛО СШ/ ЗАПВ: Оперативный запрет АПВ	4261.7751.501
Сигнализация: Сброс	91.501




ДЗШ 0631

ИО1 1581

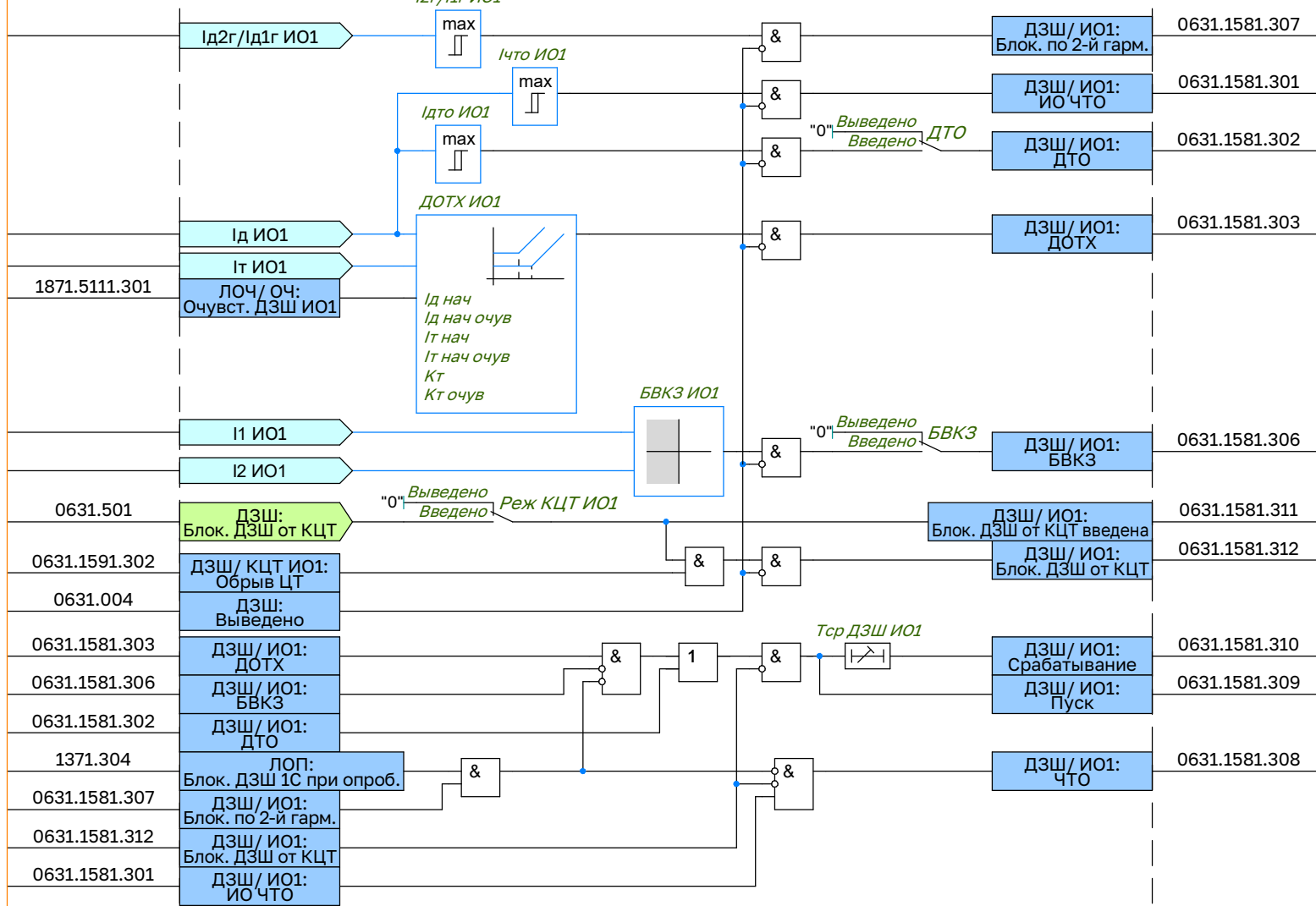


ДЗШ 0631

ИО2 1582

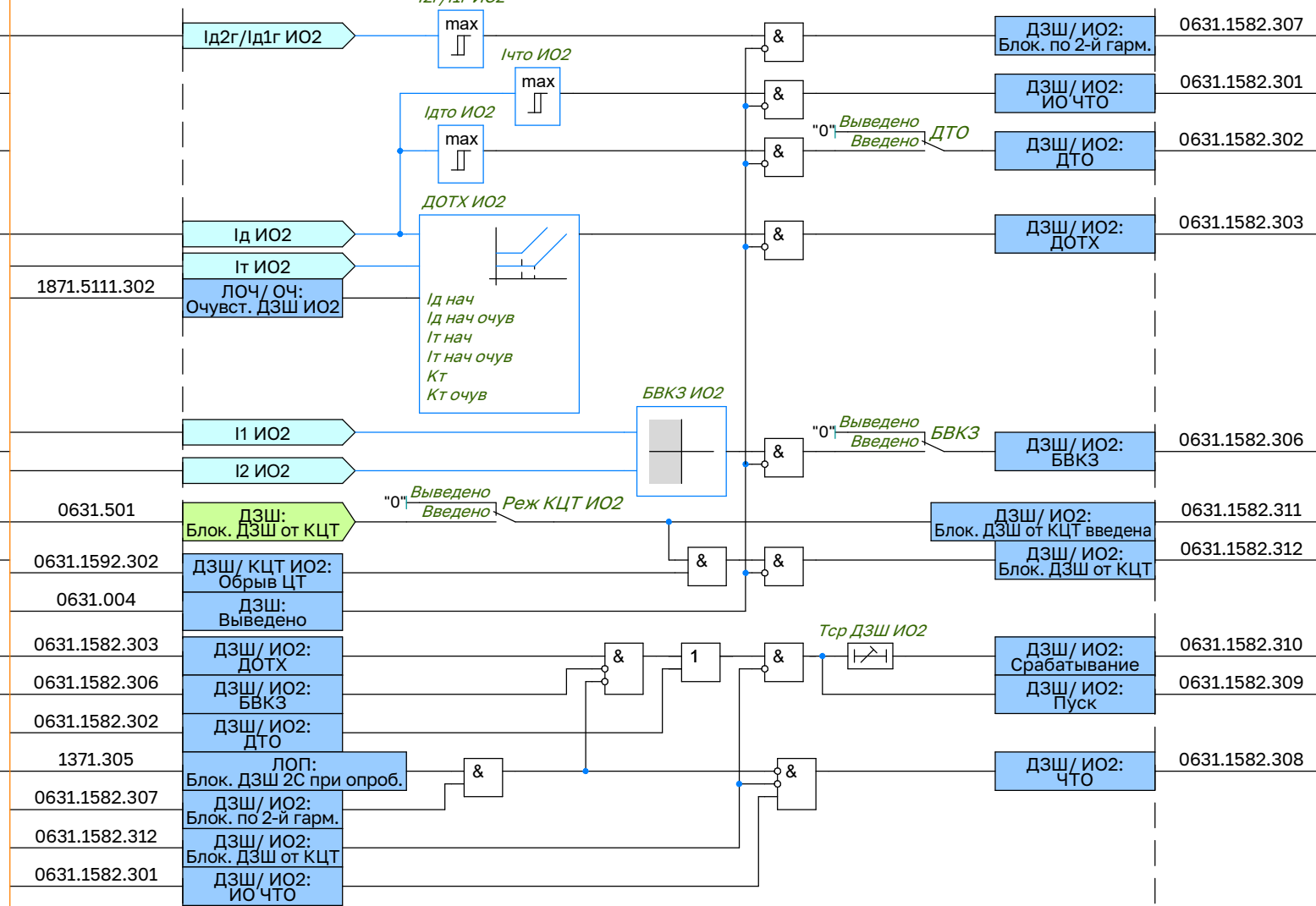


ДЗШ 0631


ПО 1583

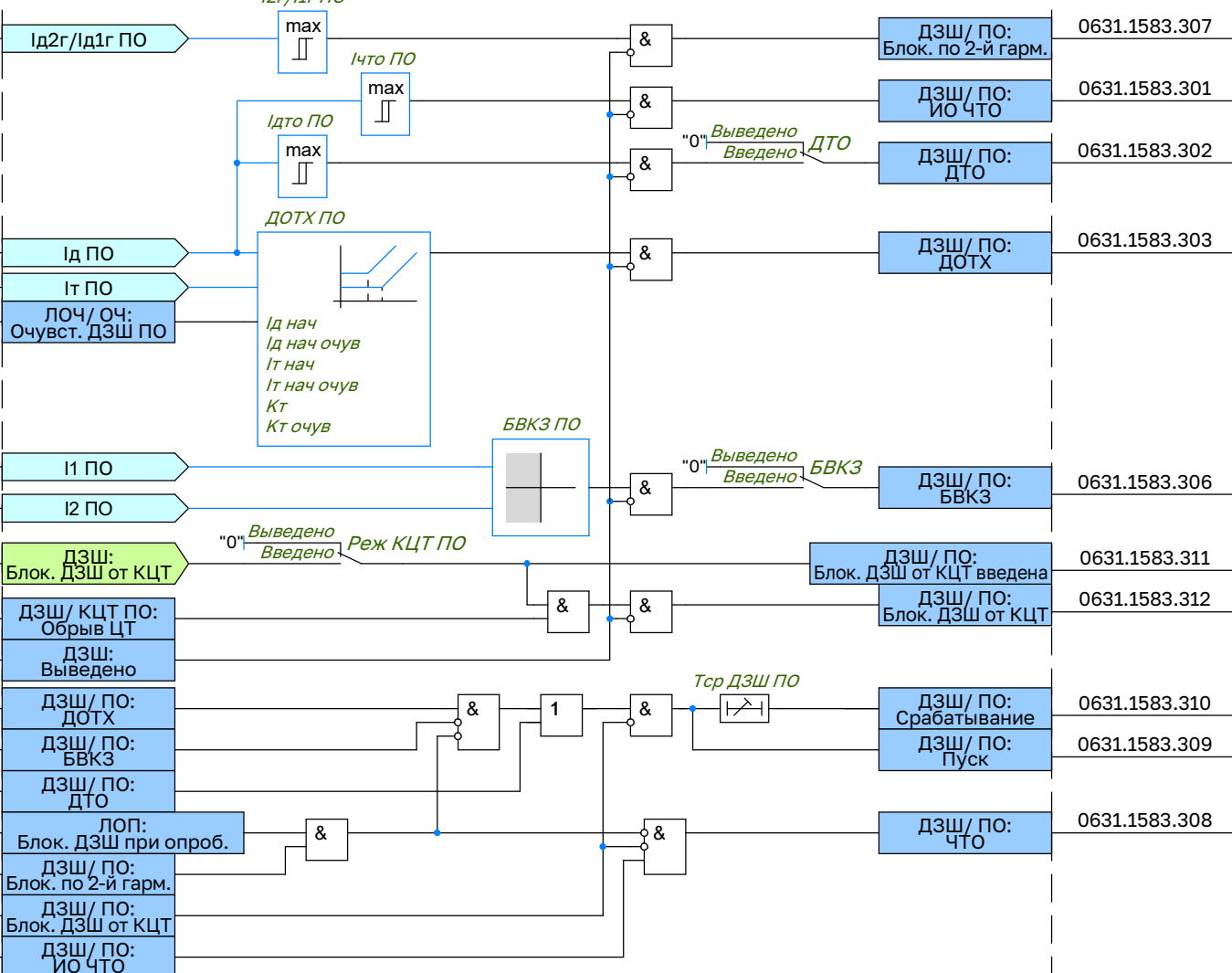

КЦТ ПО 1601

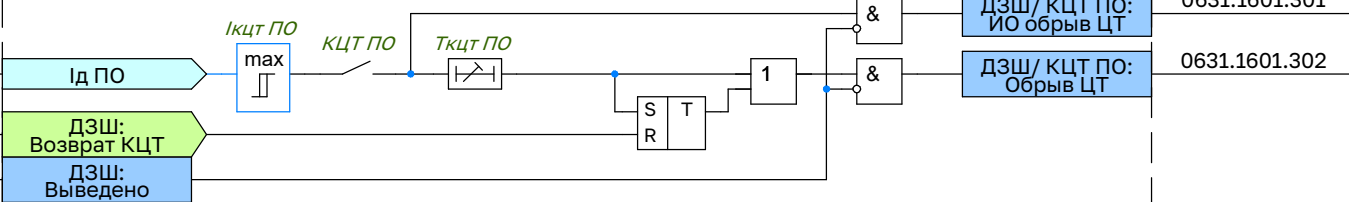


ВыхЛ (Выходная логика) 1641

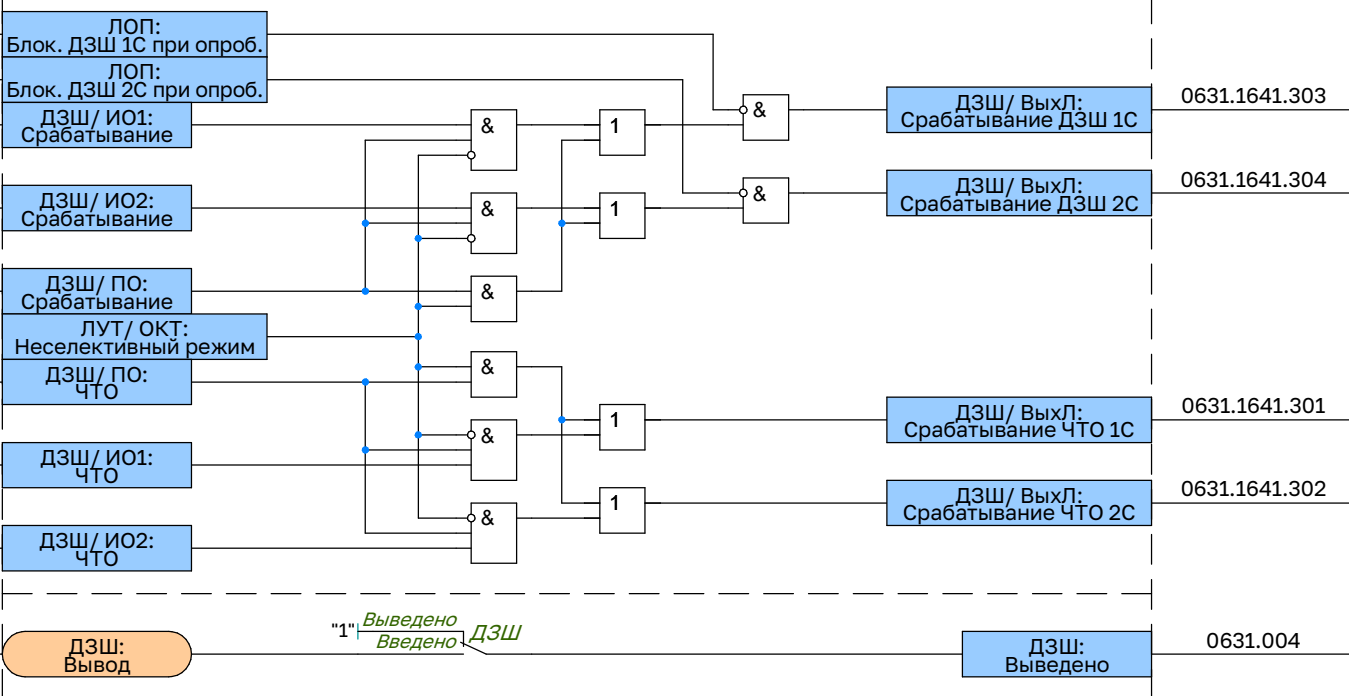


ЛУТ (Логика управления топологией) 1781


ОФ В1 (Орган фиксации В1) 5051

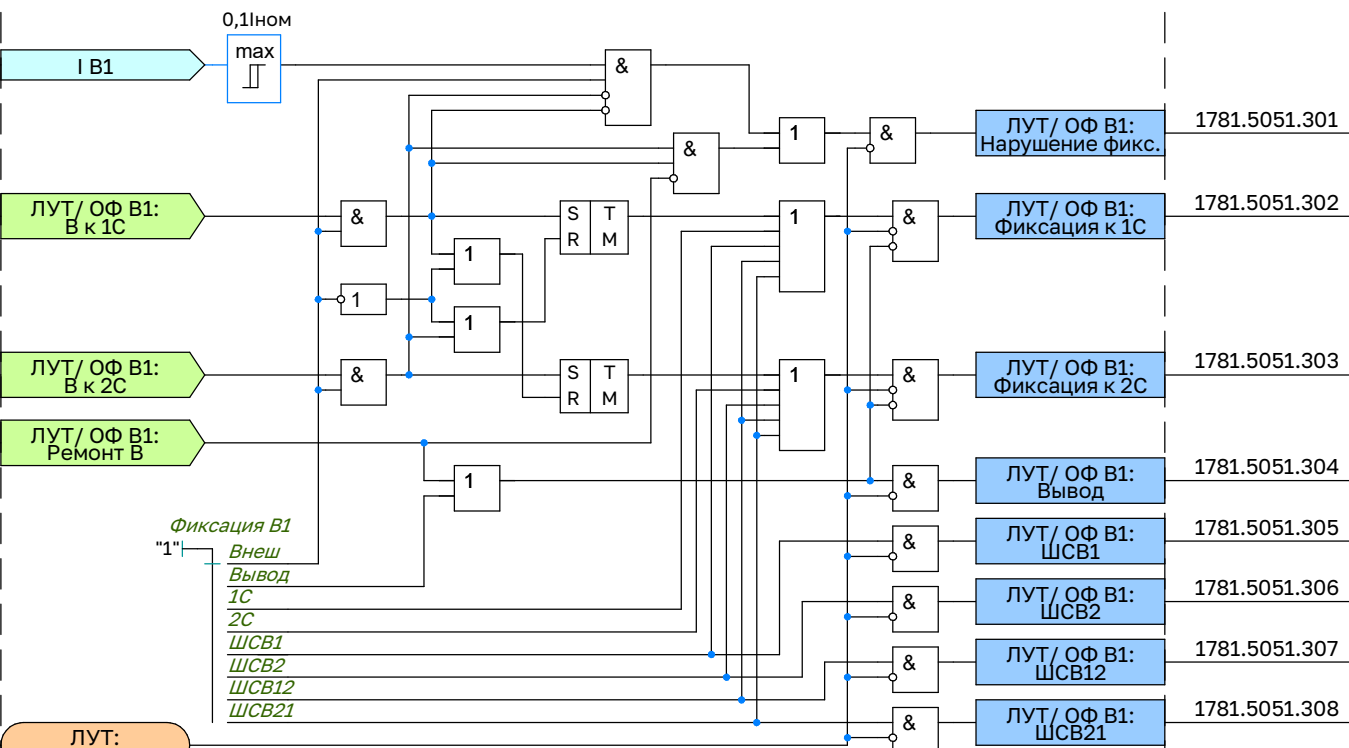

ОФ В12 (Орган фиксации В12) 50512

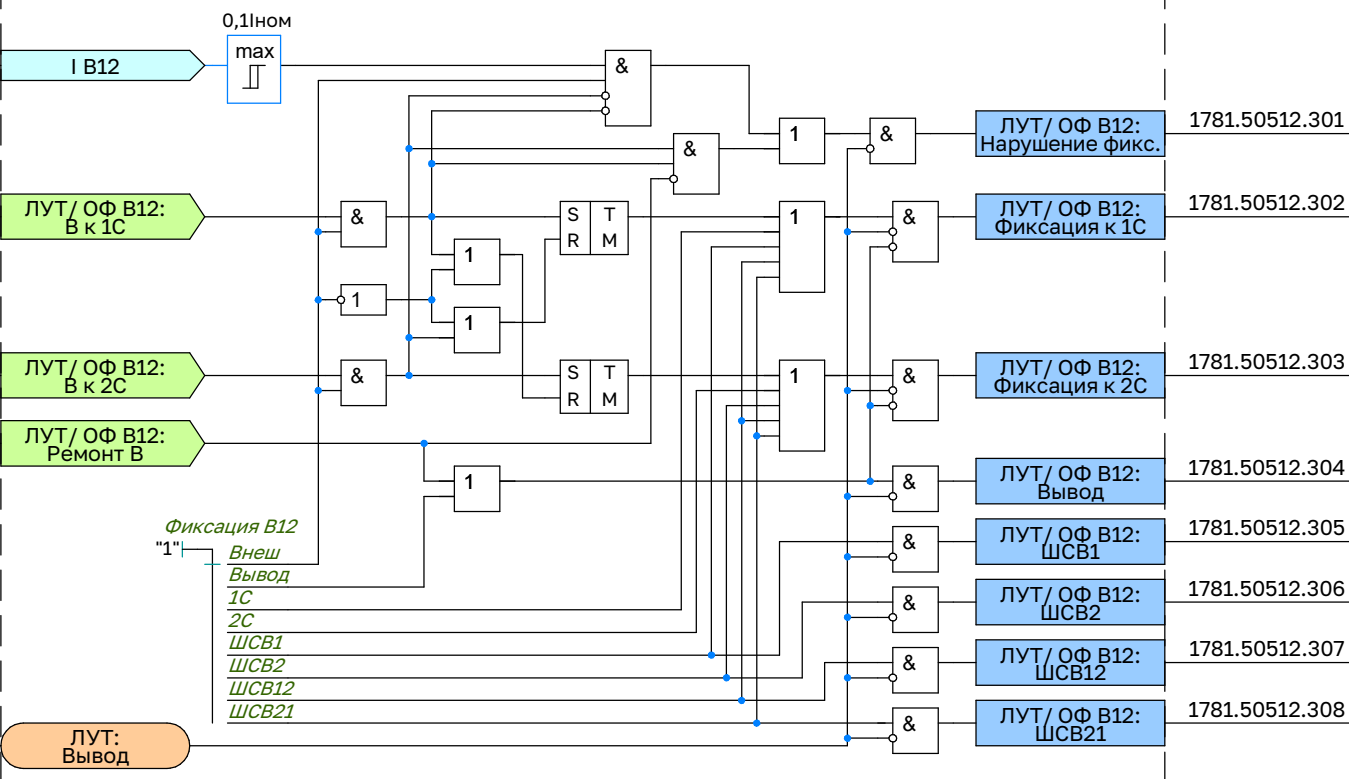


ОКТ (Орган контроля топологии) 5181

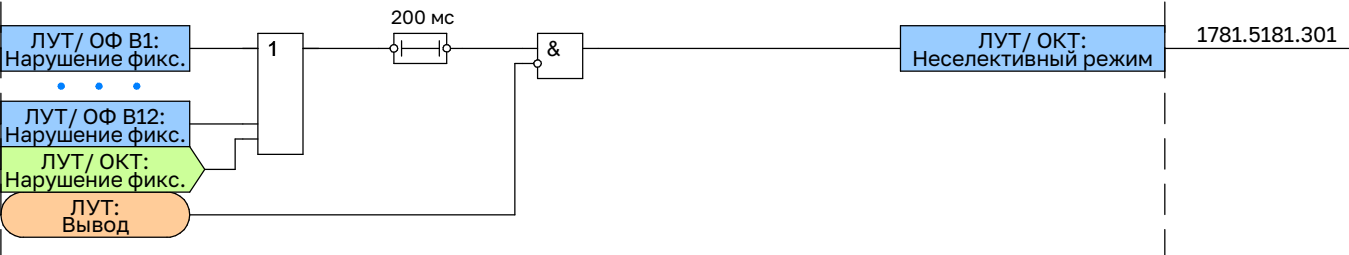


КЦН 1731

КЦН 1С 5131

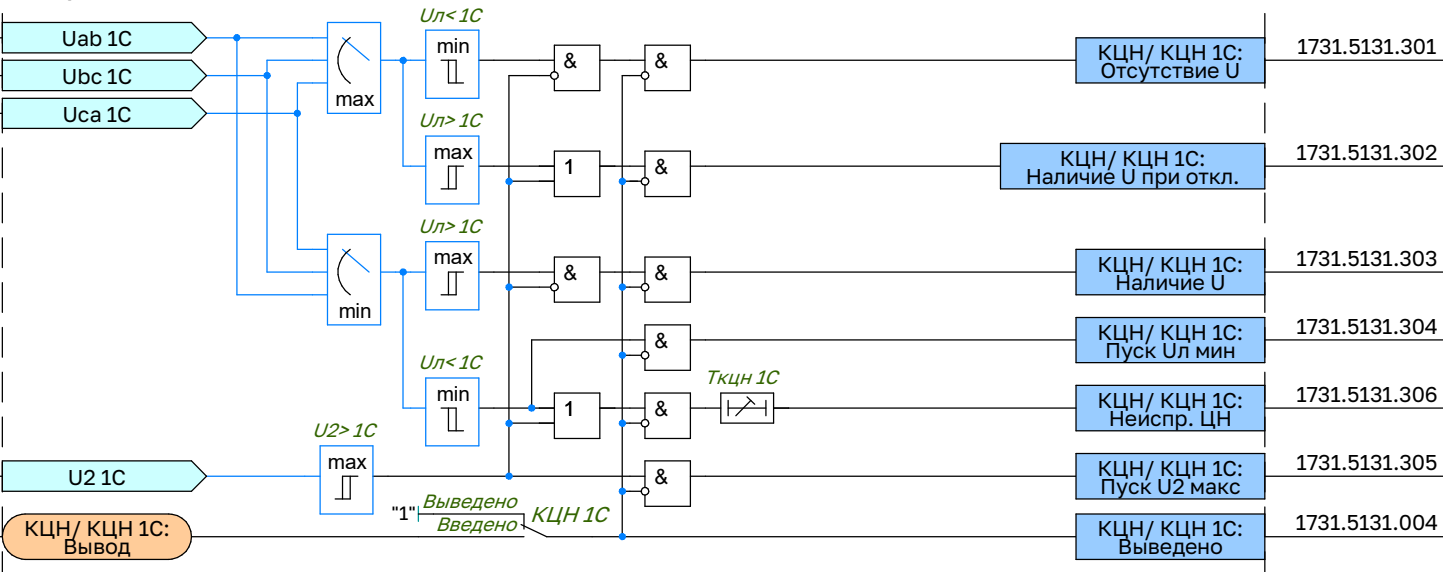


КЦН 2С 5132

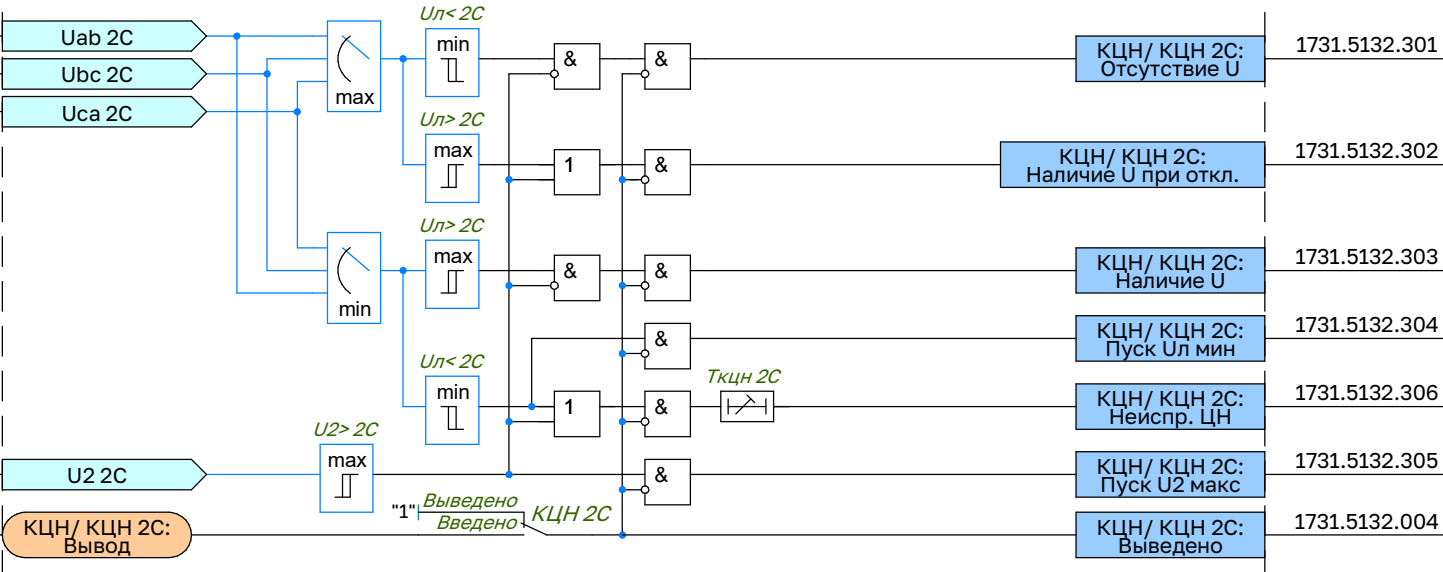


ЛОЧ (Логика очувствления) 1871

ООЧ (Орган очувствления) 5111


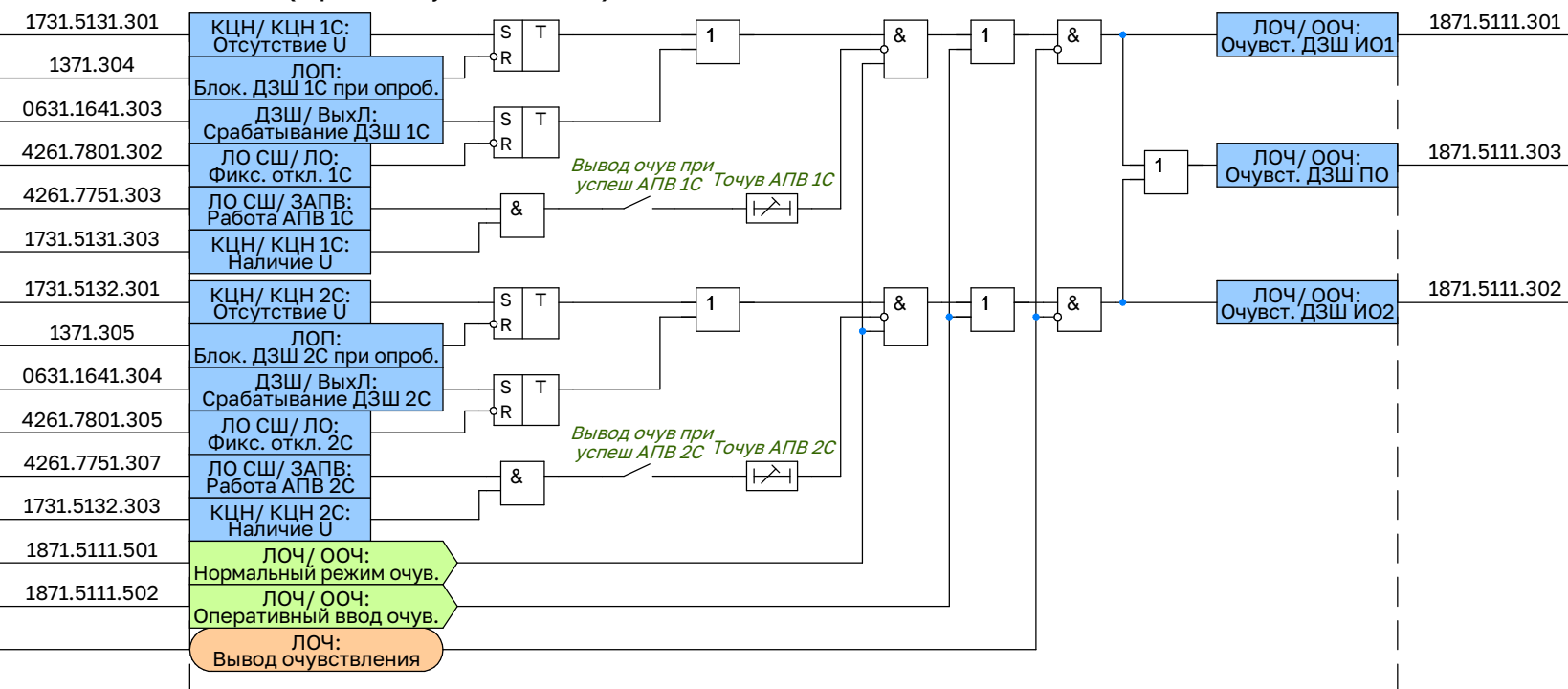


ЛОП (Логика опробования) 1371

ОО В1 (Орган опробования В1) 4041

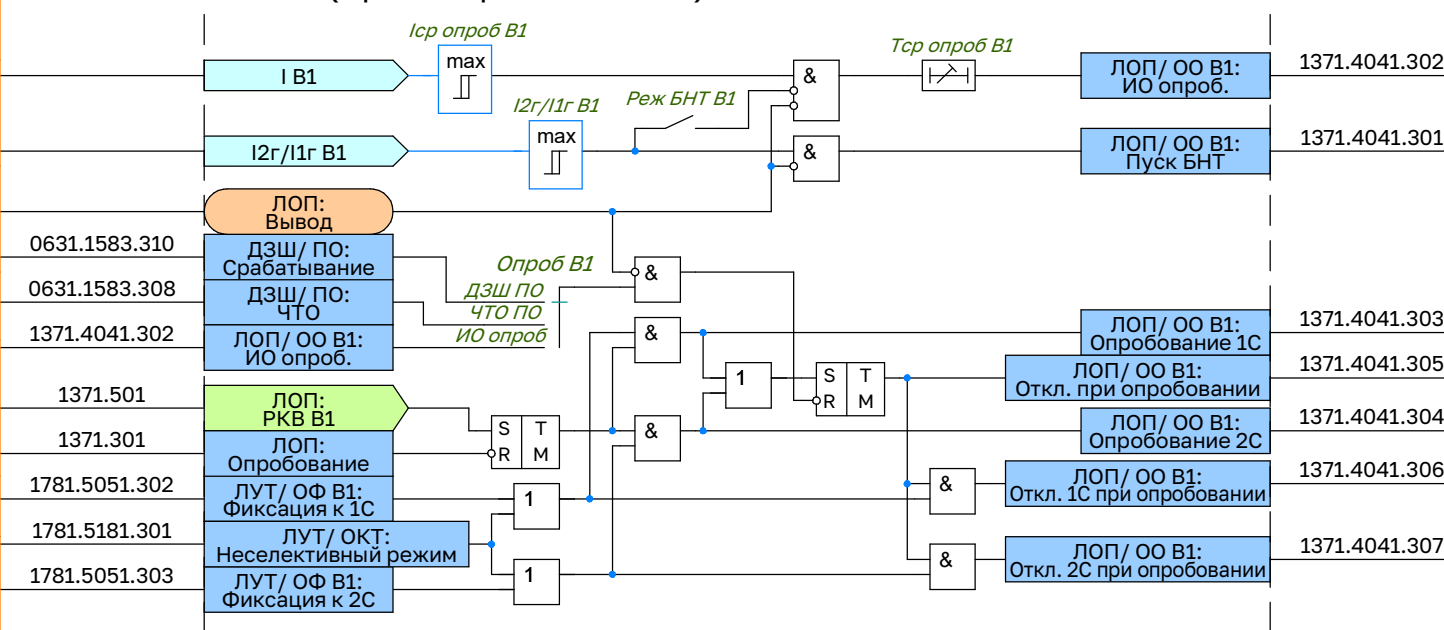


ОО В12 (Орган опробования В12) 40412

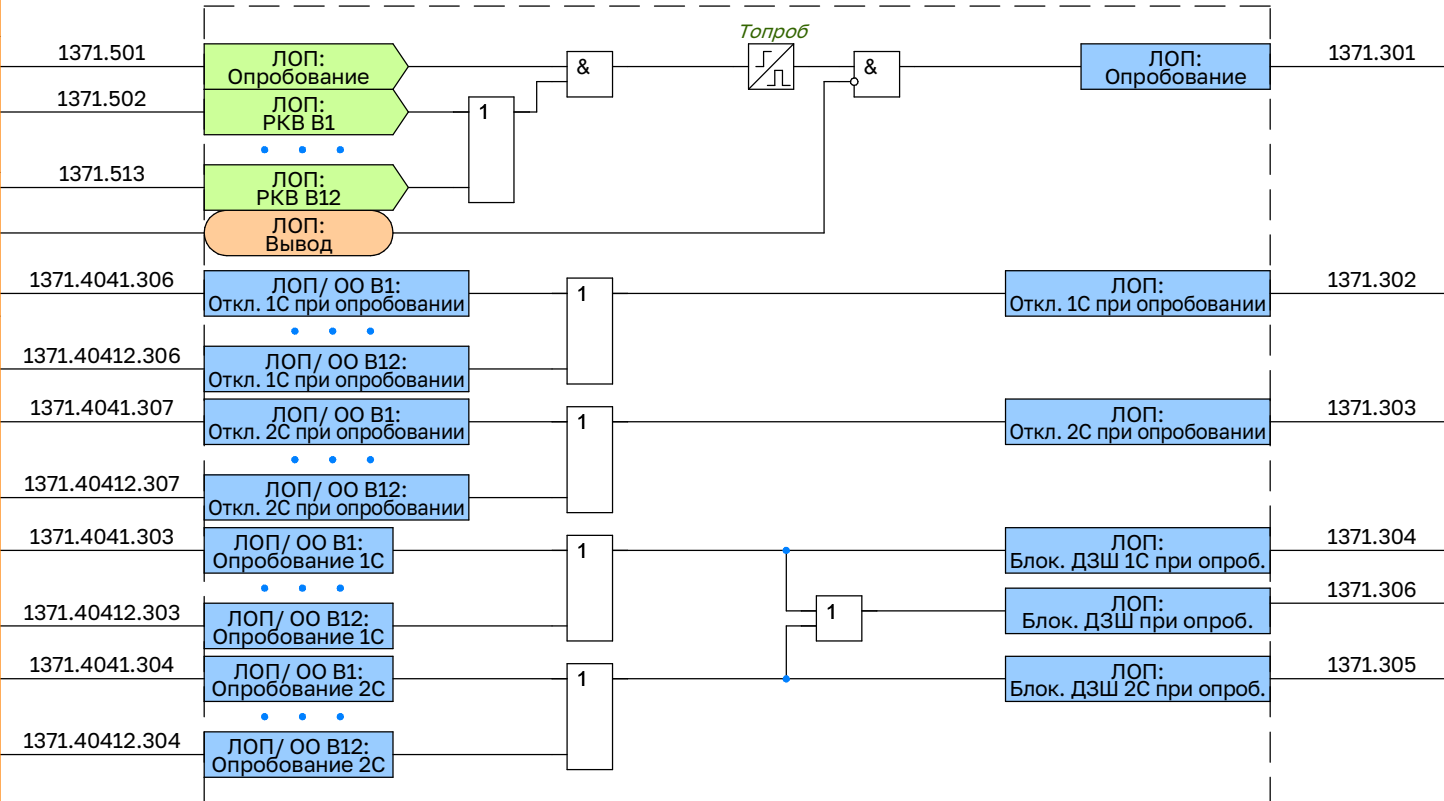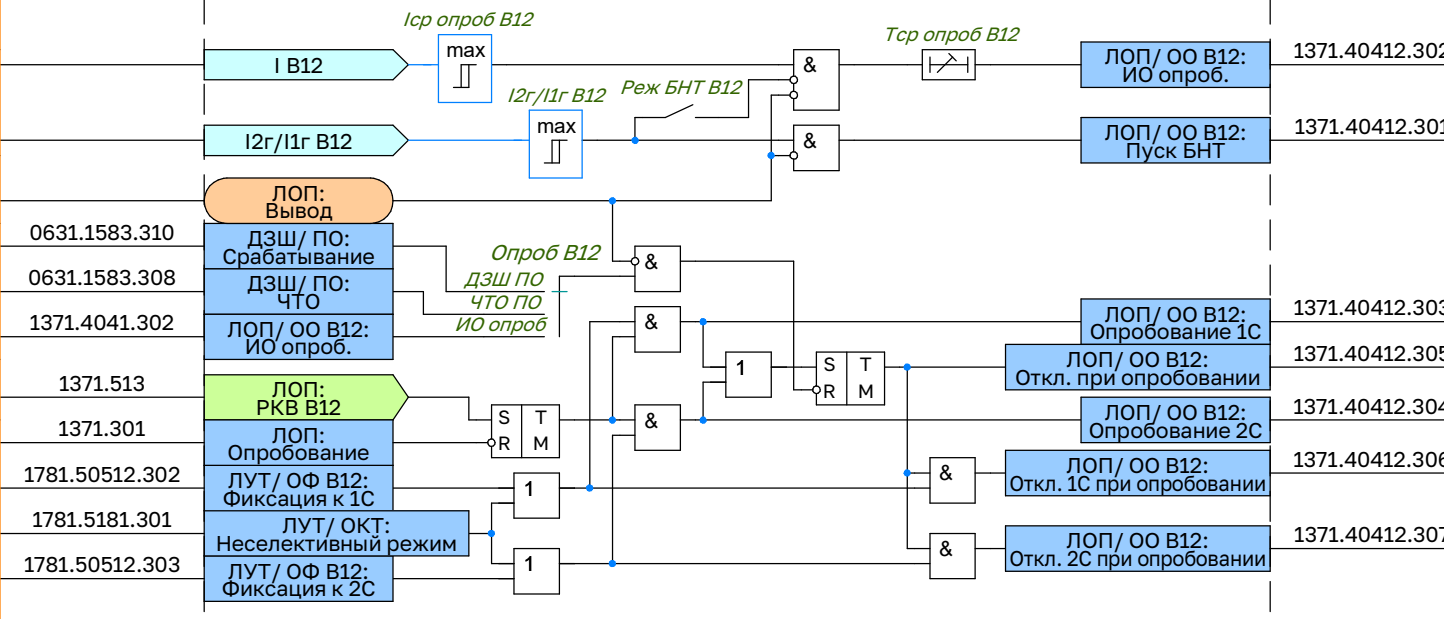


УРОВ В1 3331

УРОВ 6511

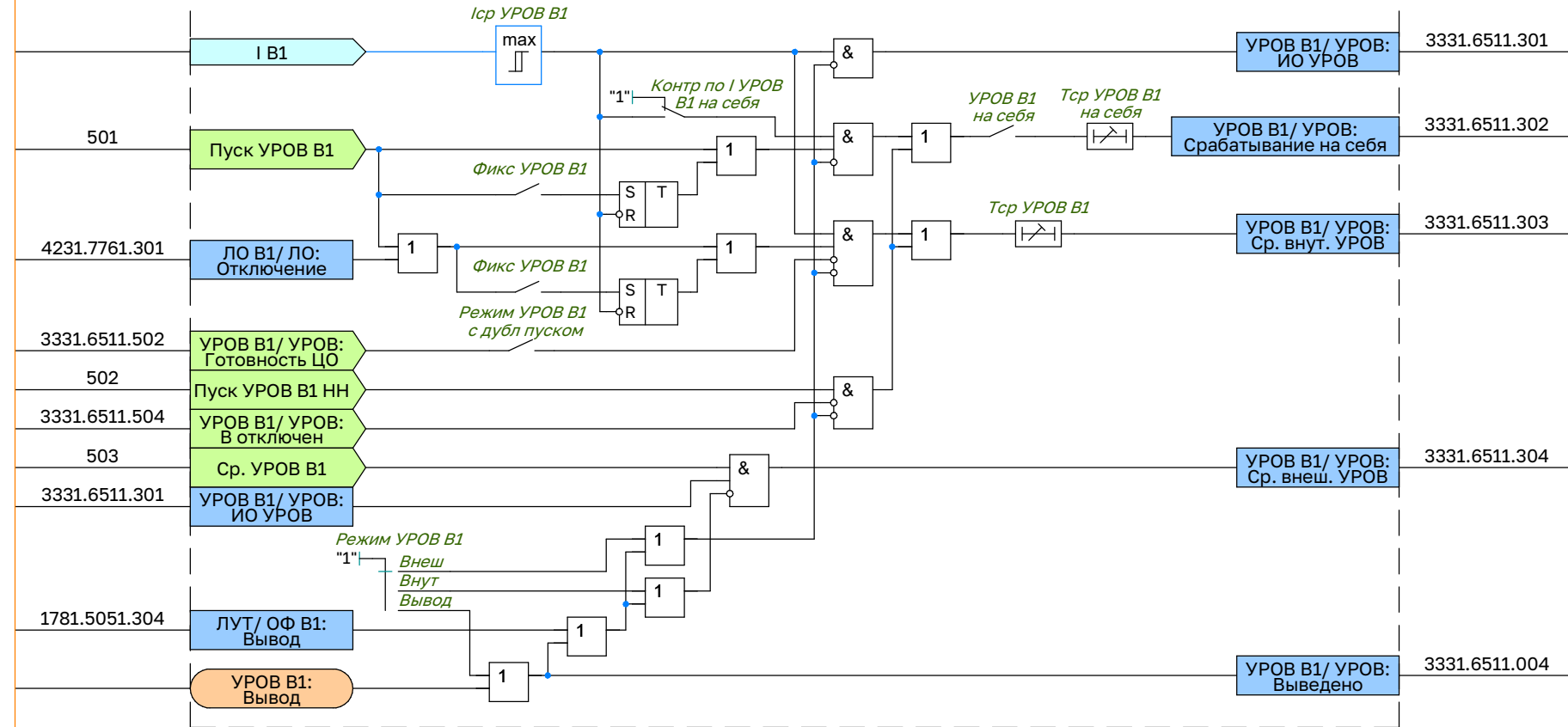


УРОВ В12 33312

УРОВ 6511

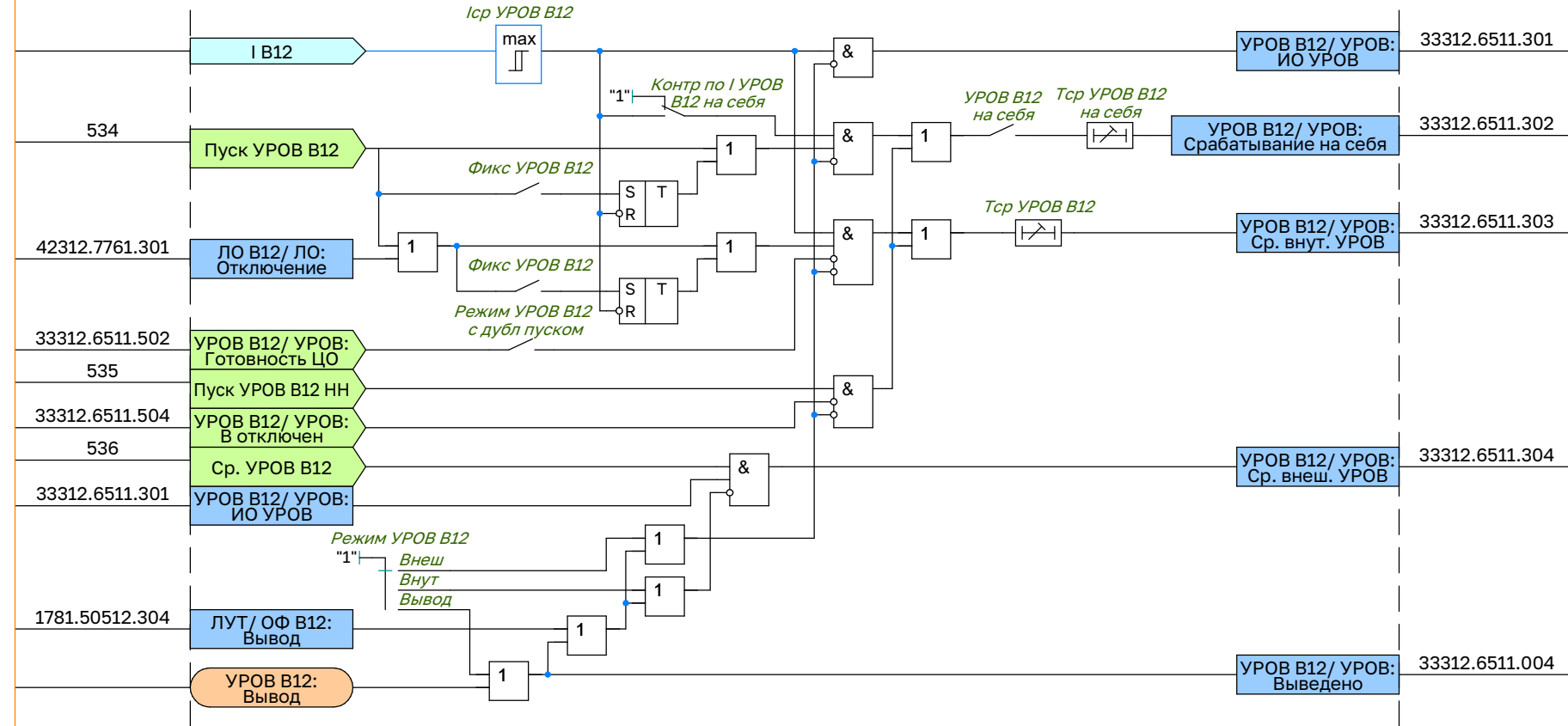


УРОВ СШ 1931

УРОВ 5261

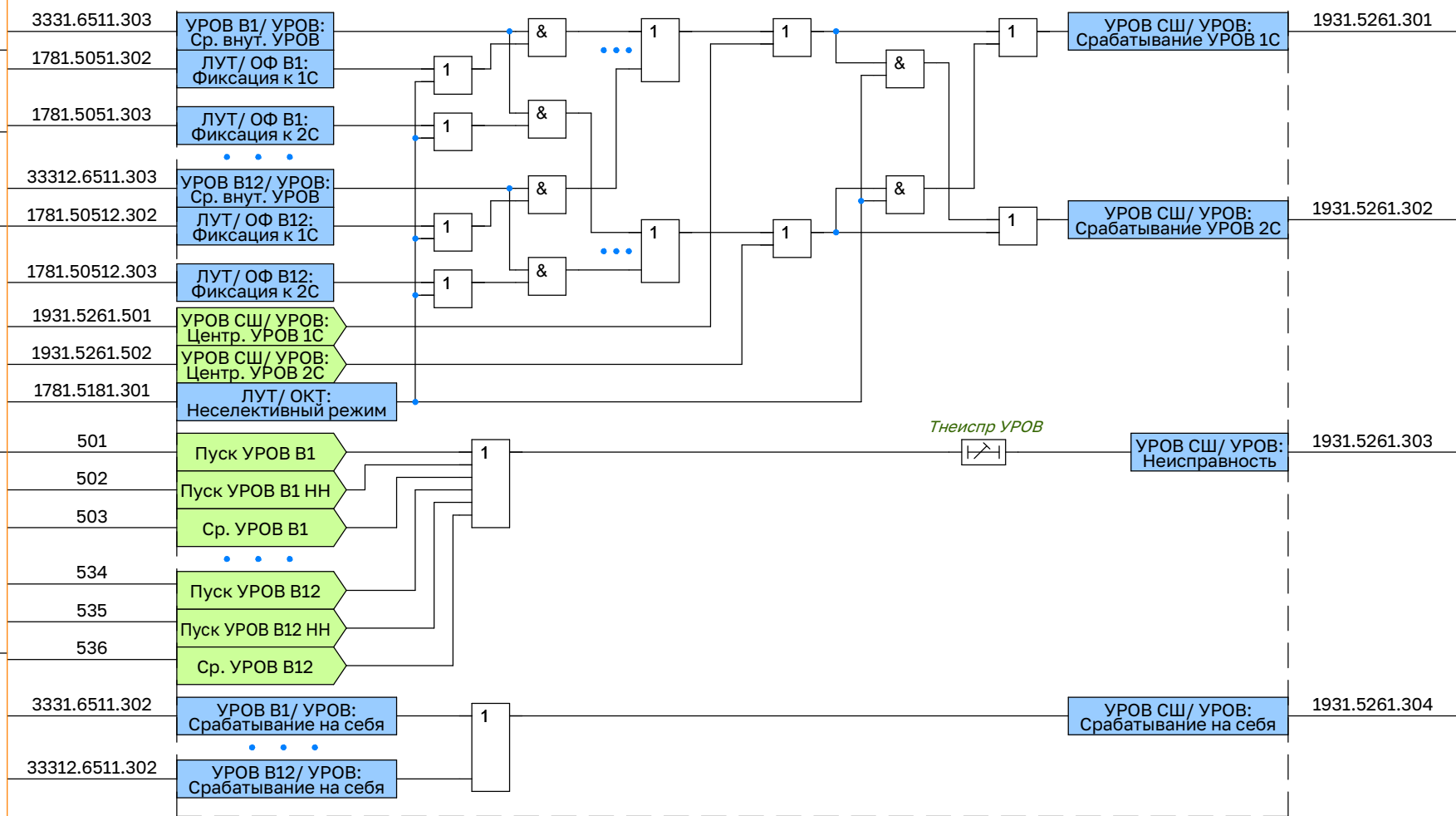


ЛО СШ (Логика отключения СШ) 4261

ЛО (Логика отключения) 7801

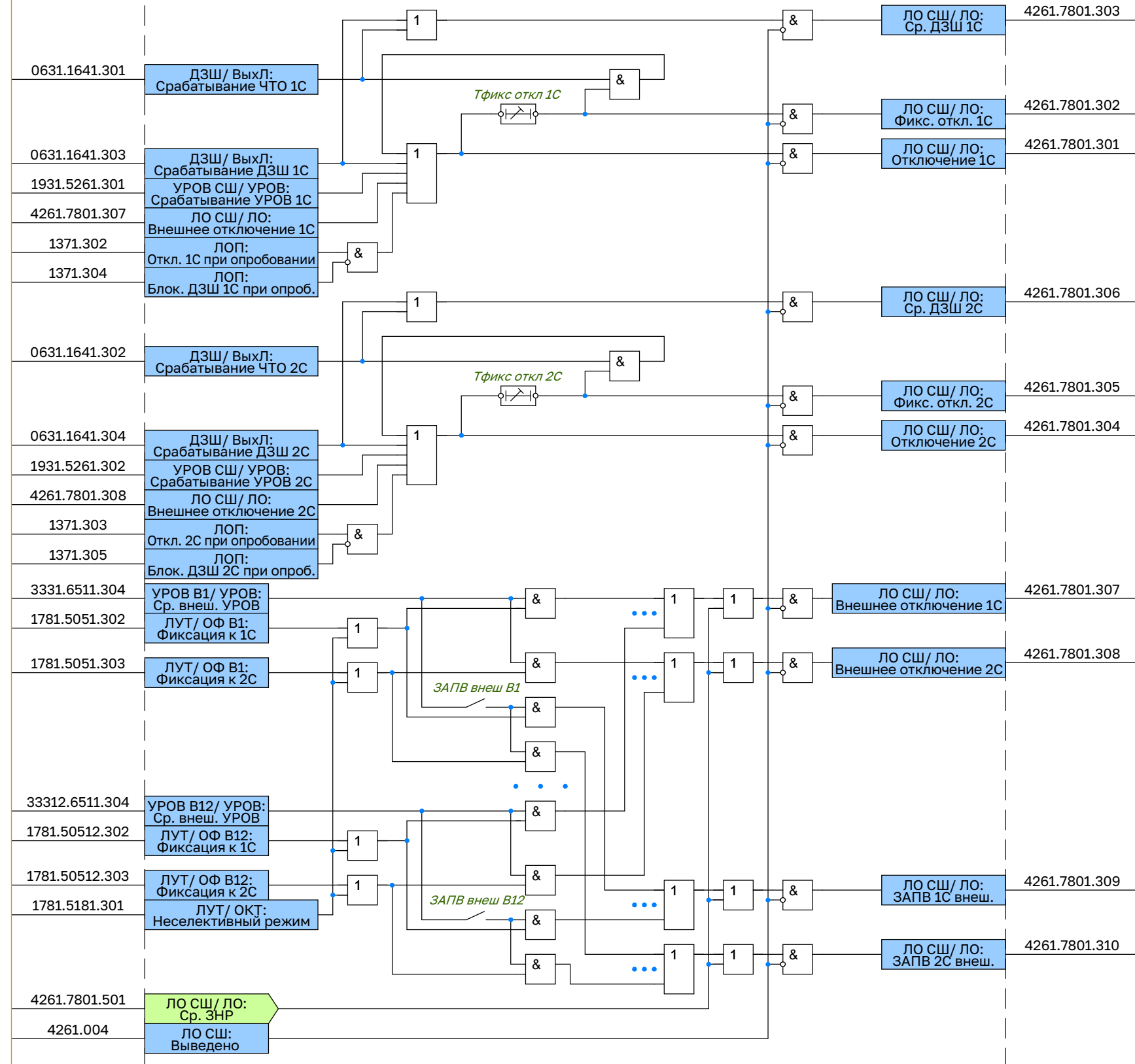


ЛО СШ (Логика отключения СШ) 4261

ЗАПВ (Логика запрета АПВ) 7751

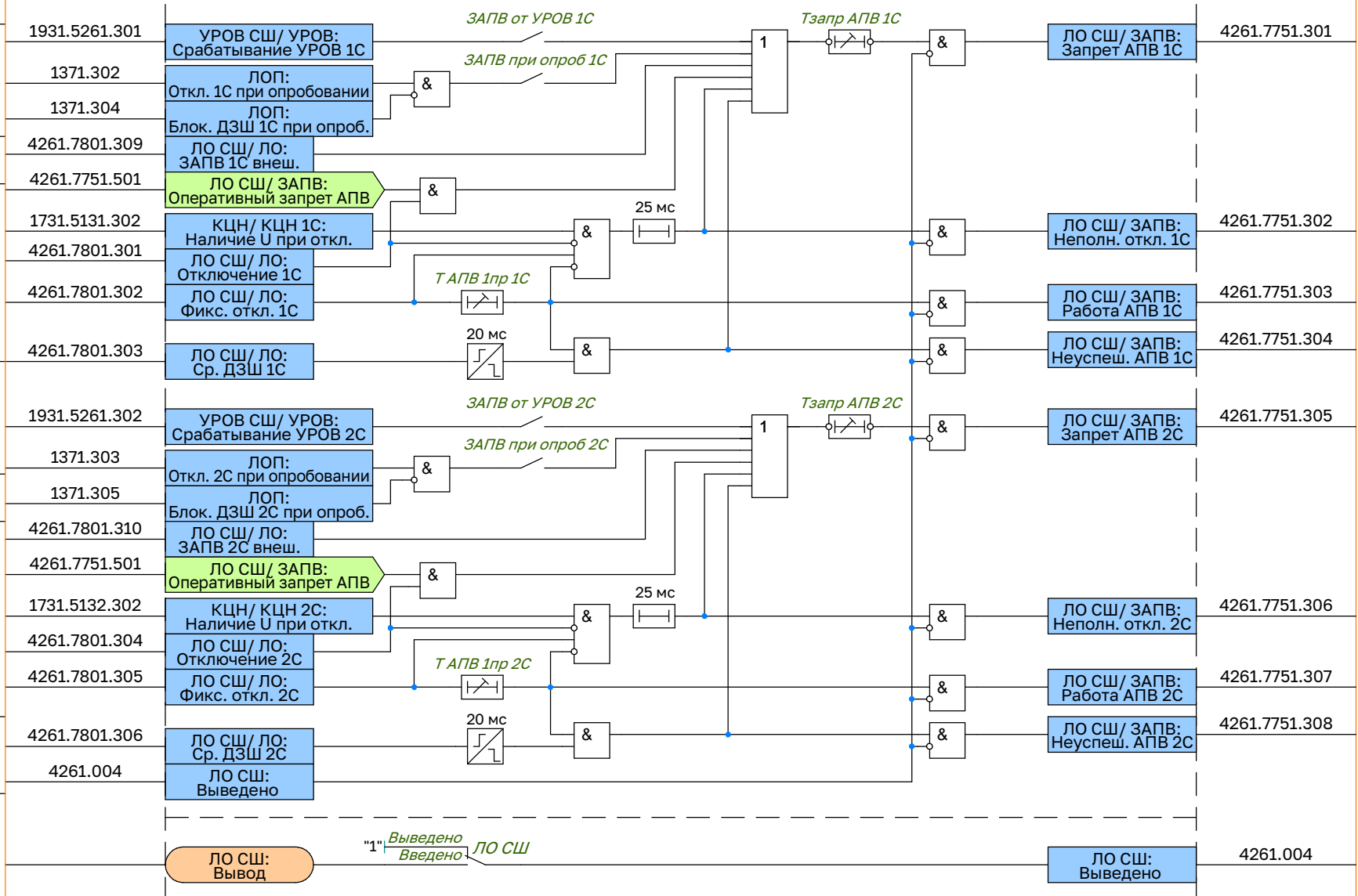


ЛО В1 (Логика отключения В1) 4231

ЛО (Логика отключения) 7761

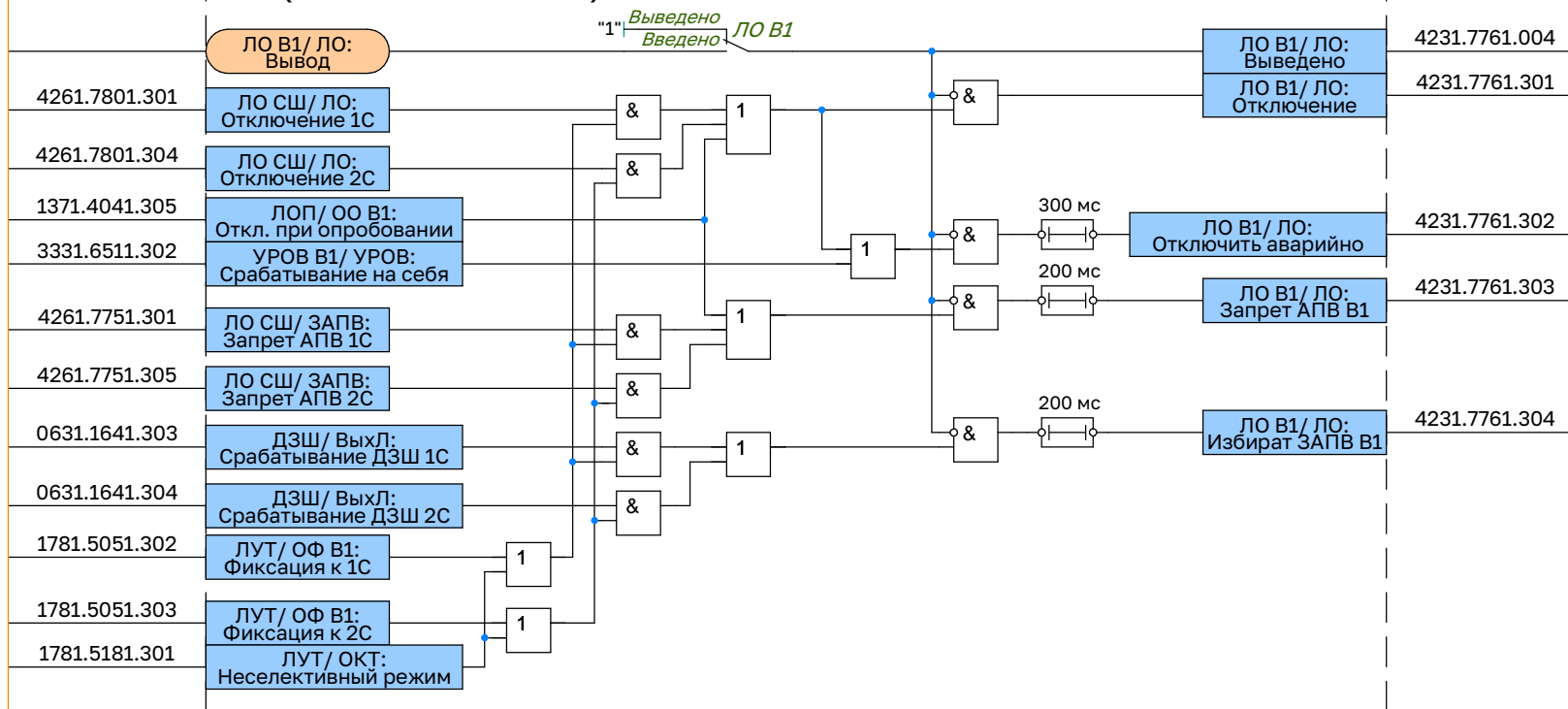

ЛО В12 (Логика отключения В12) 42312

ЛО (Логика отключения) 7761

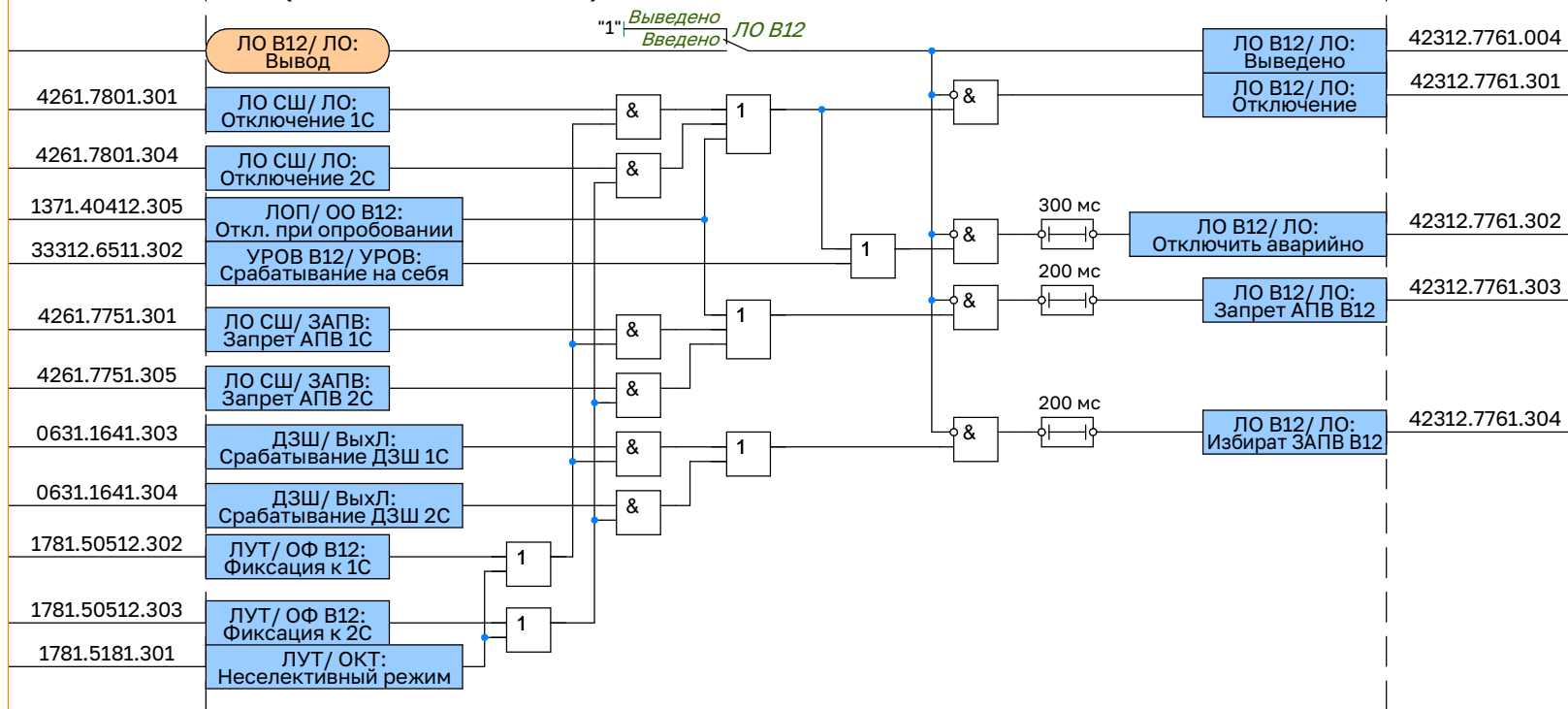

Сигнализация 91

