Цепи оперативного тока

Питание оперативных цепей

Питание ИЧМ

Питание ИЭУ

Контроль положения испытательных блоков

Контроль положения переключателей

+ЕС1 (лист 3)

UZ3

=/~220 В

1 2 3 4 5 6

=220 В

8 9 10 11 12 13

−ЕС1 (лист 3)

A3.1

X4:1 X4:2 ≃/= Питание

A3

M1.XP:25 M1.XP:26 ≃/= Питание

A2–M8.XB:3 (лист 3)	M8.XB:3 M8.XB:4	ДВ18	БИ ток В1
A2–M8.XB:5 (лист 3)	M8.XB:5 M8.XB:6	ДВ19	БИ ток В2
A2–M8.XB:7 (лист 3)	M8.XB:7 M8.XB:8	ДВ20	БИ ток В3
A2–M8.XB:9 (лист 3)	M8.XB:9 M8.XB:10	ДВ21	БИ ток В4
A2–M8.XB:11 (лист 3)	M8.XB:11 M8.XB:12	ДВ22	БИ ток В5
A2–M8.XB:13 (лист 3)	M8.XB:13 M8.XB:14	ДВ23	БИ ток В6
A2–M8.XB:15 (лист 3)	M8.XB:15 M8.XB:16	ДВ24	БИ ток В7
A2–M8.XB:17 (лист 3)	M8.XB:17 M8.XB:18	ДВ25	БИ ток В8
A2–M8.XB:19 (лист 3)	M8.XB:19 M8.XB:20	ДВ26	БИ ток В9
A2–M8.XB:21 (лист 3)	M8.XB:21 M8.XB:22	ДВ27	БИ ток В10
A2–M8.XB:23 (лист 3)	M8.XB:23 M8.XB:24	ДВ28	БИ ток В11
A2–M8.XB:25 (лист 3)	M8.XB:25 M8.XB:26	ДВ29	БИ напр. 1С
A2–M8.XB:27 (лист 3)	M8.XB:27 M8.XB:28	ДВ30	БИ напр. 2С
A2–M8.XB:28 (лист 3)	M8.XB:29 M8.XB:30	ДВ31	Действие на В1 введено
A2–M8.XB:31 (лист 3)	M8.XB:31 M8.XB:32	ДВ32	Действие на В2 введено
A2–M9.XB:1 (лист 3)	M9.XB:1 M9.XB:2	ДВ33	Действие на В3 введено
A2–M9.XB:3 (лист 3)	M9.XB:3 M9.XB:4	ДВ34	Действие на В4 введено
A2–M9.XB:5 (лист 3)	M9.XB:5 M9.XB:6	ДВ35	Действие на В5 введено
A2–M9.XB:7 (лист 3)	M9.XB:7 M9.XB:8	ДВ36	Действие на В6 введено
A2–M9.XB:9 (лист 3)	M9.XB:9 M9.XB:10	ДВ37	Действие на В7 введено
A2–M9.XB:11 (лист 3)	M9.XB:11 M9.XB:12	ДВ38	Действие на В8 введено
A2–M9.XB:13 (лист 3)	M9.XB:13 M9.XB:14	ДВ39	Действие на В9 введено
A2–M9.XB:15 (лист 3)	M9.XB:15 M9.XB:16	ДВ40	Действие на В10 введено

+ЕС1

−ЕС1

+ЕС1
Контроль положения дверей шкафа
Отключение от УРОВ 1 секции
Отключение от УРОВ 2 секции
Отключение от УРОВ СВ
Отключение от ЗНР СВ
Включение В1
Включение В2
Включение В3
Включение В4
Включение В5
Включение В6
Включение В7
Включение В8
Включение В9
Включение СВ

−ЕС1

A3

A2–M1.XP:19 (лист 3)	M1.XP:19 M1.XP:20	ДВ2 XP	Дверь шкафа открыта
A2–M7.XB:1 (лист 3)	M7.XB:1 M7.XB:2	ДВ1	Центр. УРОВ 1С
A2–M7.XB:3 (лист 3)	M7.XB:3 M7.XB:4	ДВ2	Центр. УРОВ 2С
A2–M7.XB:5 (лист 3)	M7.XB:5 M7.XB:6	ДВ3	Ср. УРОВ В10
A2–M7.XB:7 (лист 3)	M7.XB:7 M7.XB:8	ДВ4	Ср. ЗНР №1
A2–M7.XB:9 (лист 3)	M7.XB:9 M7.XB:10	ДВ5	РКВ В1
A2–M7.XB:11 (лист 3)	M7.XB:11 M7.XB:12	ДВ6	РКВ В2
A2–M7.XB:13 (лист 3)	M7.XB:13 M7.XB:14	ДВ7	РКВ В3
A2–M7.XB:15 (лист 3)	M7.XB:15 M7.XB:16	ДВ8	РКВ В4
A2–M7.XB:17 (лист 3)	M7.XB:17 M7.XB:18	ДВ9	РКВ В5
A2–M7.XB:19 (лист 3)	M7.XB:19 M7.XB:20	ДВ10	РКВ В6
A2–M7.XB:21 (лист 3)	M7.XB:21 M7.XB:22	ДВ11	РКВ В7
A2–M7.XB:23 (лист 3)	M7.XB:23 M7.XB:24	ДВ12	РКВ В8
A2–M7.XB:25 (лист 3)	M7.XB:25 M7.XB:26	ДВ13	РКВ В9
A2–M7.XB:27 (лист 3)	M7.XB:27 M7.XB:28	ДВ14	РКВ В10

Цепи фиксации положения ОВ

+ЕС2

−ЕС2

X:143...X:145

X:151, X:152

Положение «включено» ШР-1 ОВ
Положение «включено» ШР-2 ОВ
Контроль питания цепей сигнализации положения КА

X:146

X:147

A1

M7.XB:29 M7.XB:30	ДВ15	В9 к 1С	
M7.XB:31 M7.XB:32	ДВ16	В9 к 2С	
M8.XB:1 M8.XB:2	ДВ17	Контр питания цепей сигн.	

A2

M7.XB:29 M7.XB:30	ДВ15	В9 к 1С
M7.XB:31 M7.XB:32	ДВ16	В9 к 2С
M8.XB:1 M8.XB:2	ДВ17	Контр питания цепей сигн.

A3

M7.XB:29 M7.XB:30	ДВ15	В9 к 1С
M7.XB:31 M7.XB:32	ДВ16	В9 к 2С
M8.XB:1 M8.XB:2	ДВ17	Контр питания цепей сигн.