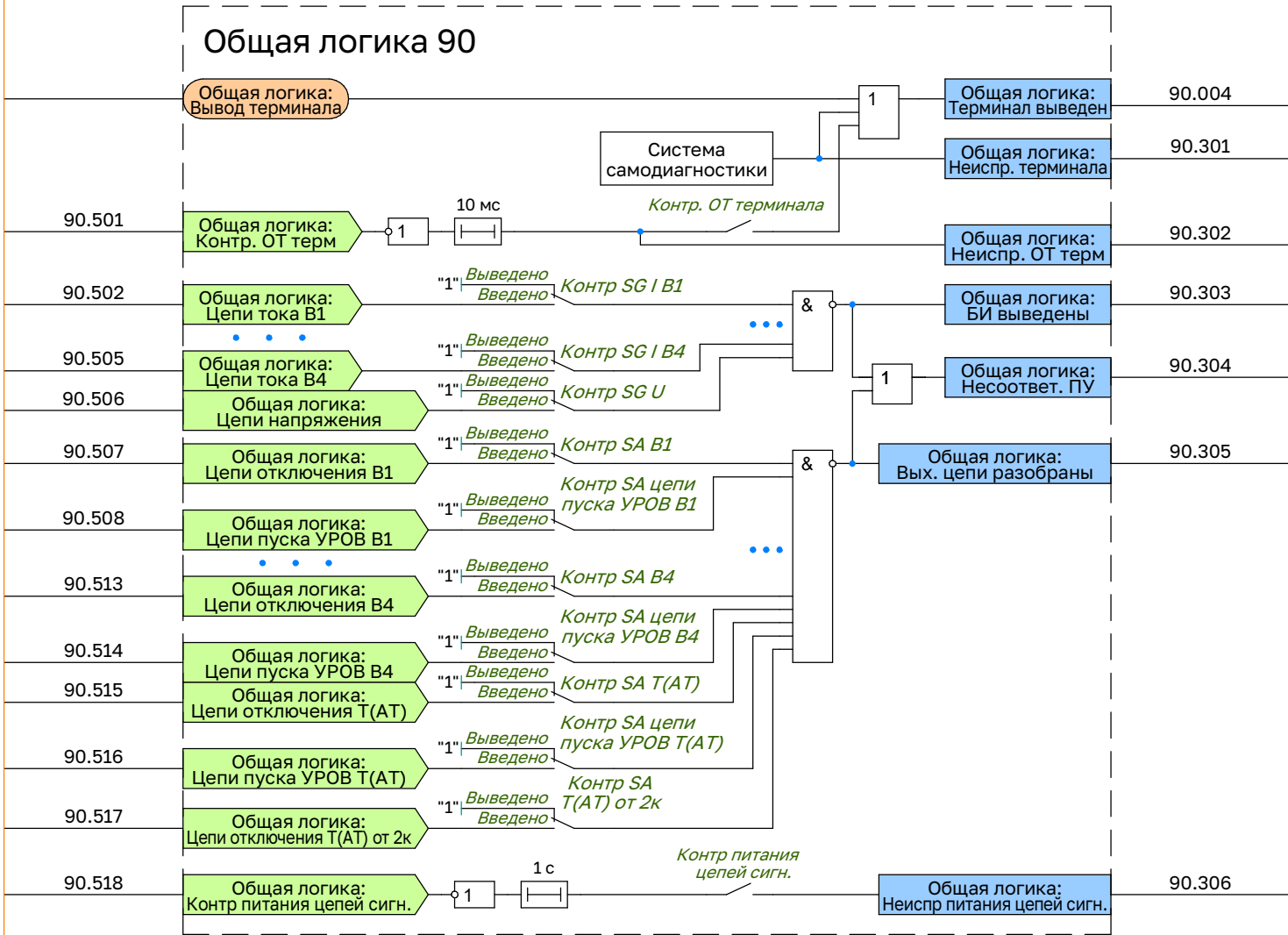


ЦОС 08	
XA1:1	Ia B1*
XA1:2	Ia B1
XA1:3	Ib B1*
XA1:4	Ib B1
XA1:5	Ic B1*
XA1:6	Ic B1
XA1:7	Ia B2*
XA1:8	Ia B2
XA1:9	Ib B2*
XA1:10	Ib B2
XA1:11	Ic B2*
XA1:12	Ic B2
XA1:13	Ia B3*
XA1:14	Ia B3
XA1:15	Ib B3*
XA1:16	Ib B3
XA1:17	Ic B3*
XA1:18	Ic B3
XA1:19	Ia B4*
XA1:20	Ia B4
XA1:21	Ib B4*
XA1:22	Ib B4
XA1:23	Ic B4*
XA1:24	Ic B4
XA1:25	Ua*
XA1:26	Ua
XA1:27	Ub*
XA1:28	Ub
XA1:29	Uc*
XA1:30	Uc
XA1:31	Резерв
XA1:32	Резерв


Ia B1
Ib B1
Ic B1
• • •
Ia B4
Ib B4
Ic B4
Ia2r/Ia1r B1
Ib2r/Ib1r B1
Ic2r/Ic1r B1
• • •
Ia2r/Ia1r B4
Ib2r/Ib1r B4
Ic2r/Ic1r B4
Iaд
Iaт
Iaд2r/Iaд1r
Ia1
Ia2
Ibд
Ibт
Ibд2r/Ibд1r
Ib1
Ib2
Iсд
Iст
Iсд2r/Iсд1r
Iс1
Iс2
Uab
Ubc
Uca
U2

Входы ФСУ	
Общая логика: Контр. ОТ терм	90.501
Общая логика: Цепи тока В1	90.502
• • •	
Общая логика: Цепи тока В4	90.505
Общая логика: Цепи напряжения	90.506
Общая логика: Цепи отключения В1	90.507
Общая логика: Цепи пуска УРОВ В1	90.508
• • •	
Общая логика: Цепи отключения В4	90.513
Общая логика: Цепи пуска УРОВ В4	90.514
Общая логика: Цепи отключения Т(АТ)	90.515
Общая логика: Цепи пуска УРОВ Т(АТ)	90.516
Общая логика: Цепи отключения Т(АТ) от 2к	90.517
Общая логика: Контр питания цепей сигн.	90.518
ДЗО/ДЗО: Блок ДЗО от КЦТ	0641.1611.501
ДЗО/ДЗО: Возврат КЦТ	0641.1621.501
ЛОЧ/ООЧ: Нормальный режим очув.	1771.5191.501
ЛОЧ/ООЧ: Оперативный ввод очув.	1771.5191.502
ЛОП: Опробование	1341.501
ЛОП: РКВ В1	1341.502
• • •	
ЛОП: РКВ В4	1341.505
УРОВ СШ/УРОВ: Центр. УРОВ	1921.5201.501
Пуск УРОВ В1	501
Пуск УРОВ В1 НН	502
Ср. УРОВ В1	503
УРОВ В1/УРОВ: Готовность ЦО	3591.6561.502
УРОВ В1/УРОВ: В отключен	3591.6561.504
УРОВ В1/УРОВ: Ремонт В	3591.6561.506
• • •	
Пуск УРОВ В4	510
Пуск УРОВ В4 НН	511
Ср. УРОВ В4	512
УРОВ В4/УРОВ: Готовность ЦО	3594.6561.502
УРОВ В4/УРОВ: В отключен	3594.6561.504
УРОВ В4/УРОВ: Ремонт В	3594.6561.506
ЛО СШ/ЗАПВ: Оперативный запрет АПВ	4241.7781.501
Сигнализация: Сброс	91.501




КЦН 1851

КЦН 5131

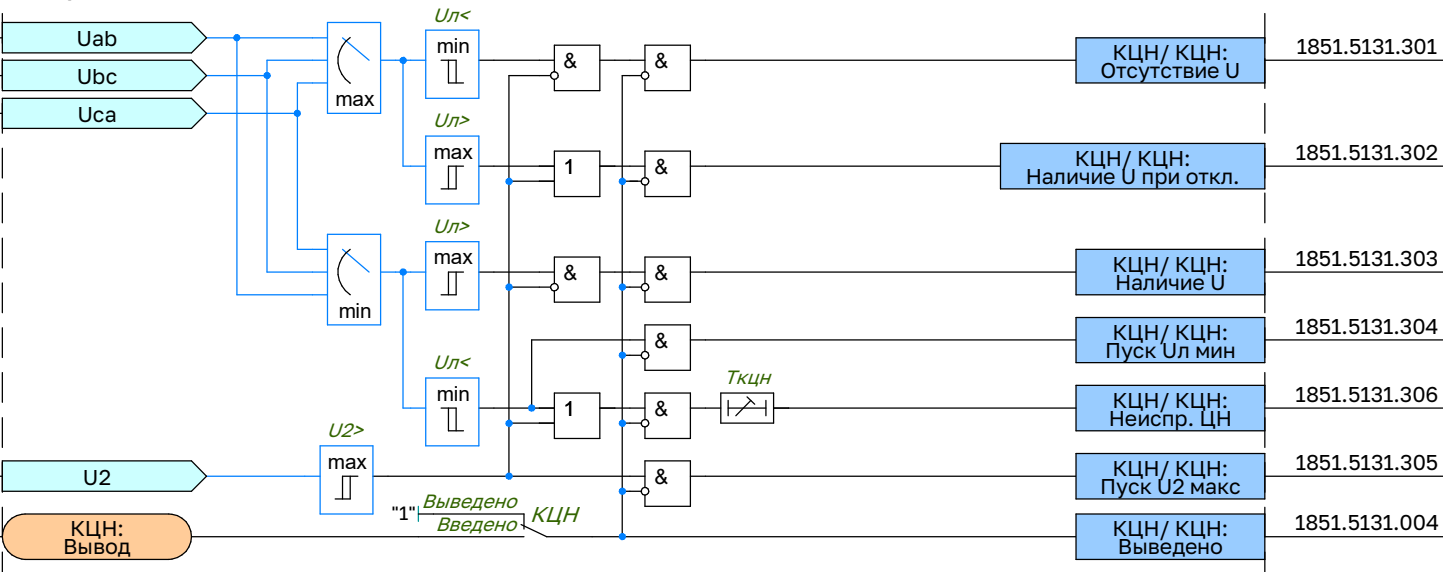


ЛОЧ (Логика оцувствления) 1771

ООЧ (Орган оцувствления) 5191


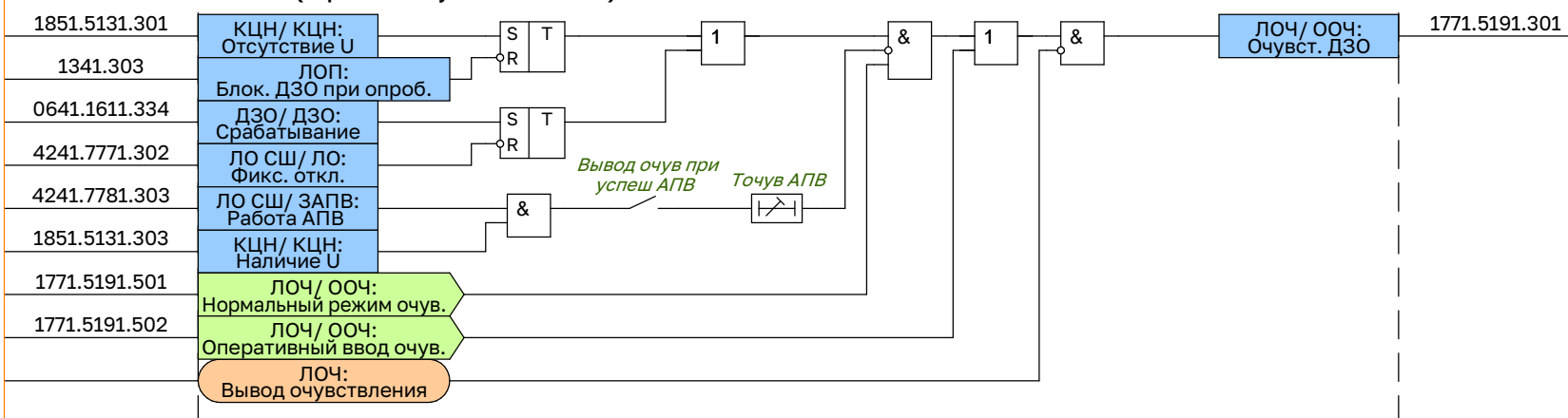


ЛОП (Логика опробования) 1341

ОО В1 (Орган опробования В1) 4071

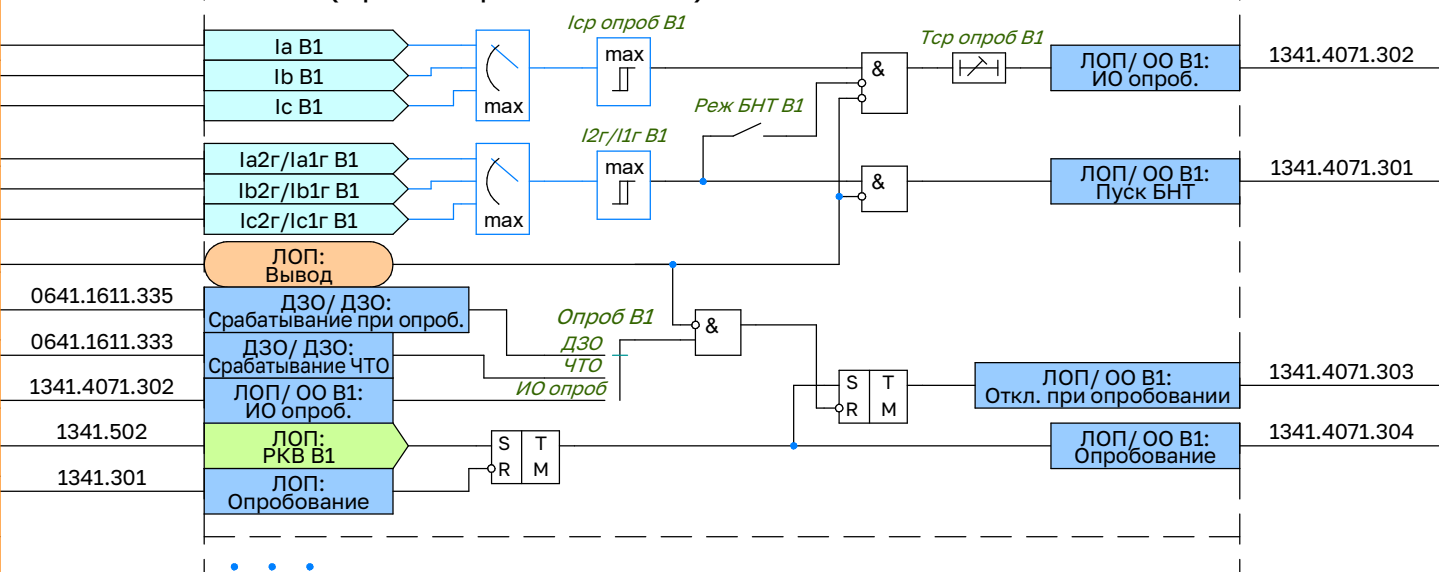


ОО В4 (Орган опробования В4) 4074

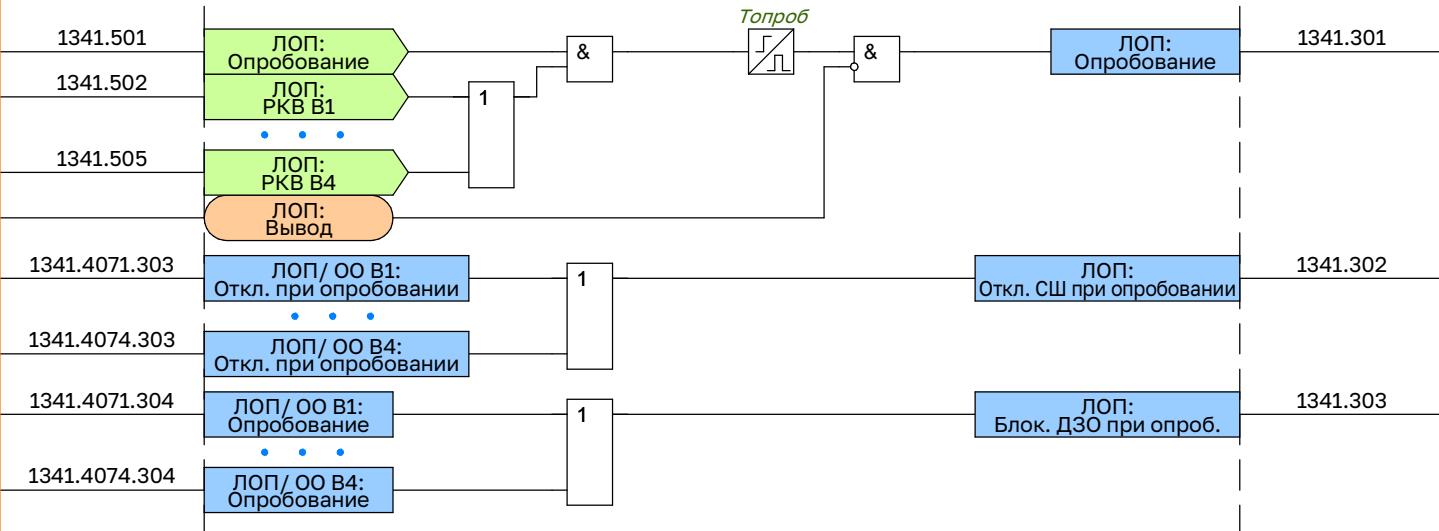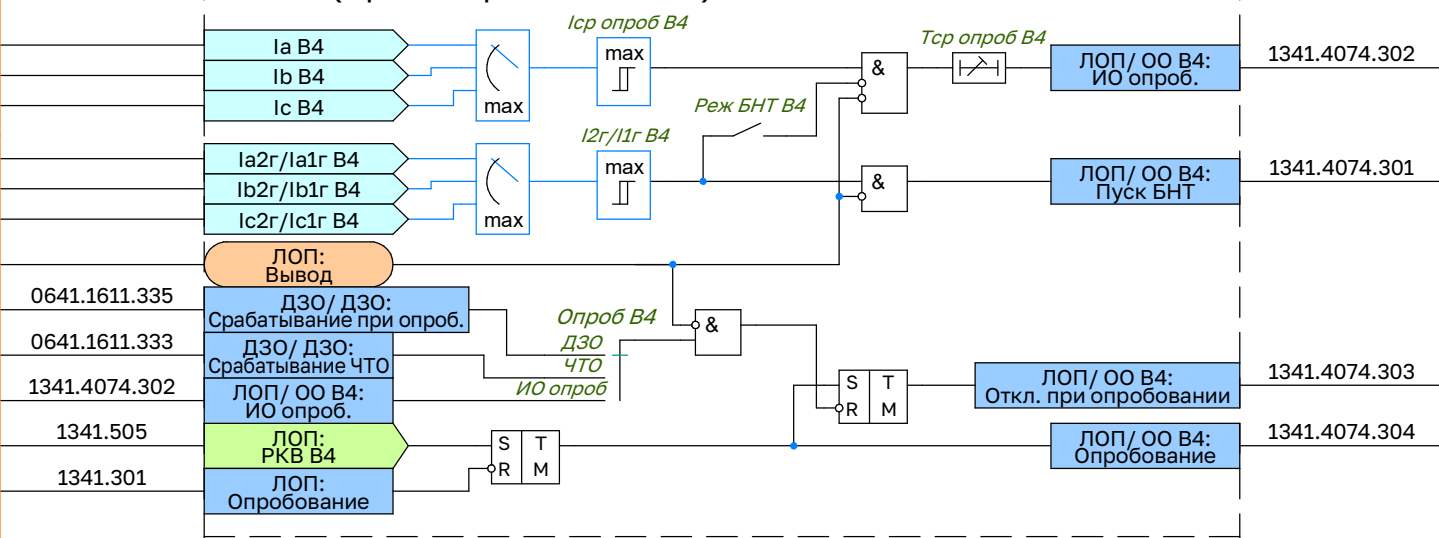


УРОВ В1 3591

УРОВ 6561

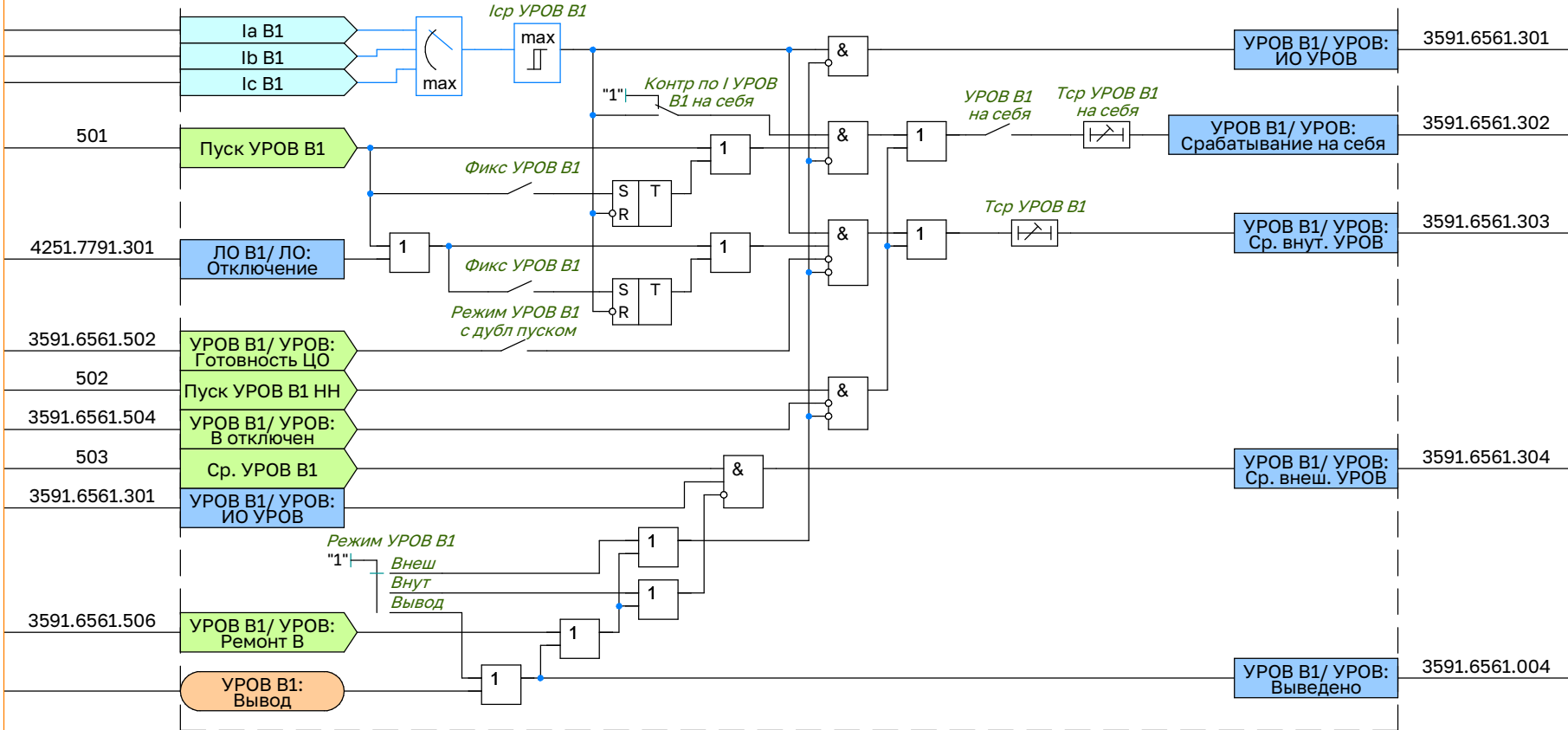


УРОВ В4 3594

УРОВ 6561

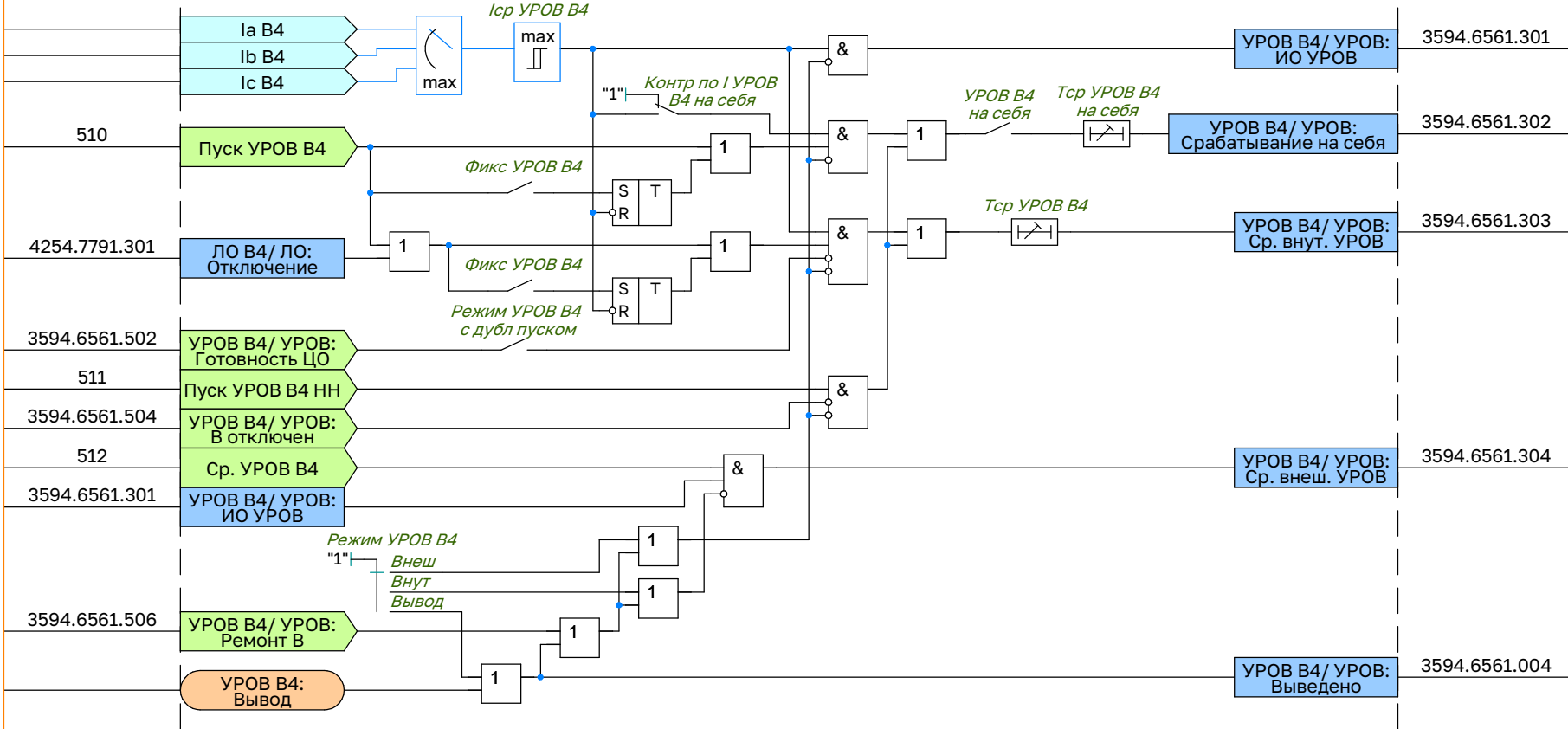


УРОВ СШ 1921

УРОВ 5201

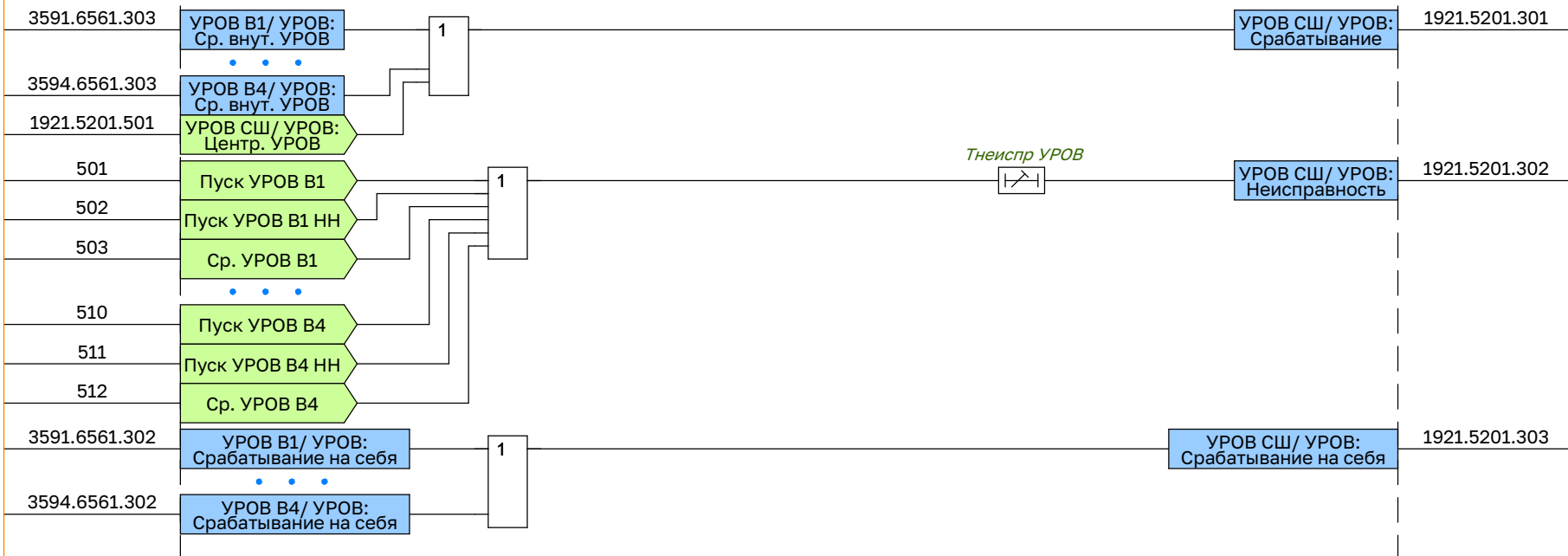


ЛО СШ (Логика отключения СШ) 4241

ЛО (Логика отключения) 7771

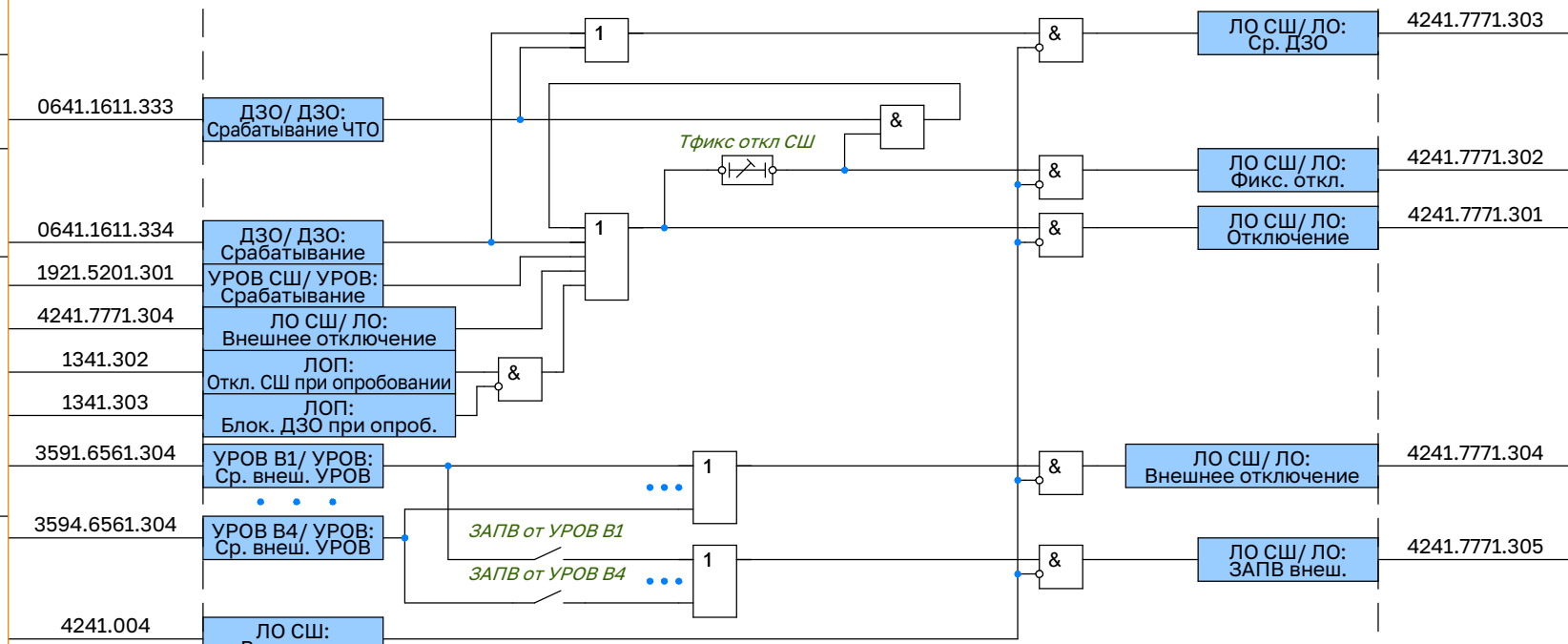


ЗАПВ (Логика запрета АПВ) 7781

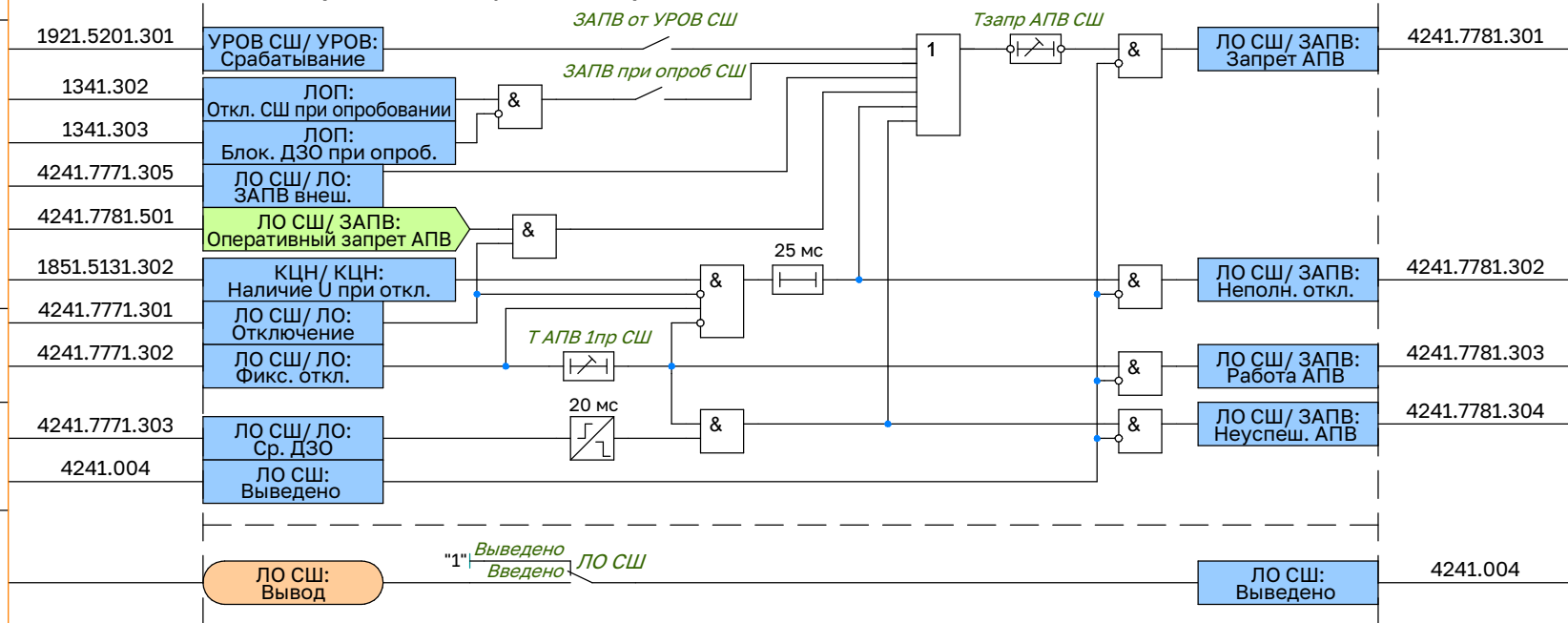


ЛО В1 (Логика отключения В1) 4251

ЛО (Логика отключения) 7791

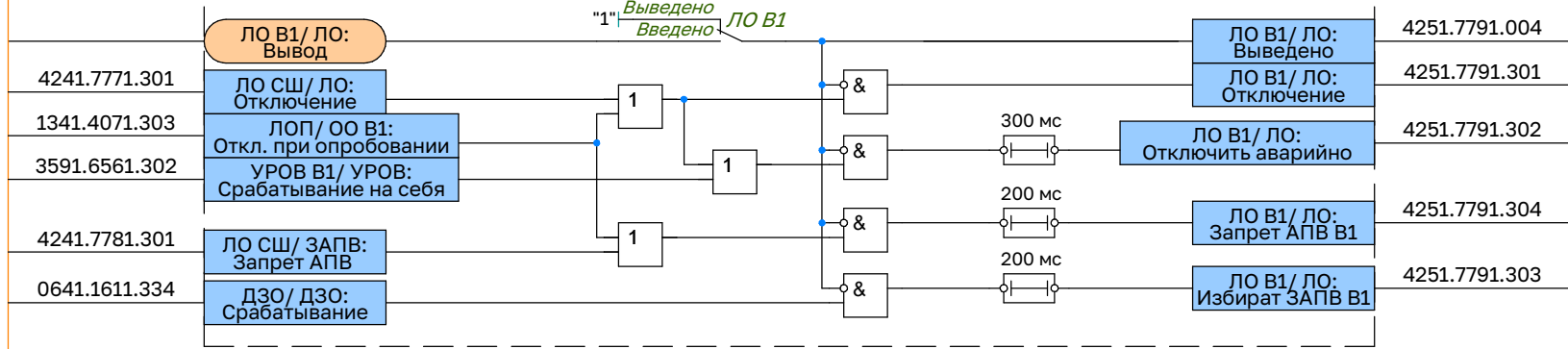

ЛО В4 (Логика отключения В4) 4254

ЛО (Логика отключения) 7791

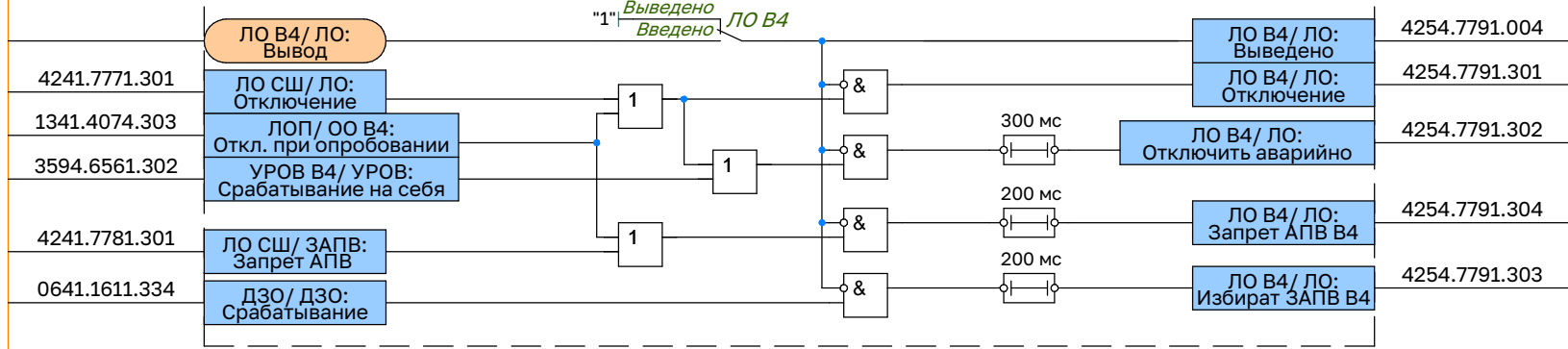

Сигнализация 91

